

SKRIPTA ZA POLAZNIKE

RADIO-AMATERSKOG TEČAJA

RK SAMOBOR – 9A1BIJ ZA “P” RAZRED

UVOD:

Ova skripta je rezultat želja i potreba polaznika tečaja u Samoboru koji je trajao od 11.mjeseca 1999.g. do 24.06.2000.g. a kojeg sam kao voditelj tečaja za polaganje "P" razreda vodio.

Postojeća skripta nije davala baš sve odgovore pa sam odlučio malo pojasniti neke temeljne pojmove i relacije iz područja elektronike i elektrotehnike.Ona je dobar temelj i za polaganje viših kategorija zaključno sa B.Za A kategoriju treba malo više čitati i stručnu literaturu,baviti se radioamaterizmom duže vrijeme i pratiti stručne časopise (biti u tijeku).

Koristio sam raznovrsnu literaturu i neću je posebno navoditi.Izdao sam i riješene zadatke i grupe ispitnih pitanja po HAREC-u uz komentare,izvode i zaključke što korisno nadopunjava ovu skriptu.Ostao sam dužan još nekoliko naslova iz poglavlja "Hrvatska medjunarodna pravila i postupci" te "Hrvatski medjunarodni propisi" što zbog prevelikih obaveza i kratkoće vremena nisam obradio pa molim da polaznici te dijelove sami pročitaju i obrade.

Ovu skriptu treba koristiti kao podsjetnik voditelju tečaja. Polaznici tečaja ne moraju ulaziti u sve detalje koji su opisani osobito za polazni "P" razred. Diskusija se može otvoriti u svakom trenutku što je čini dinamičnom ali onda je neminovno posezanje za dodatnom literaturom.

Zahvaljujem svima koji su me na određeni način podržali a posebno BRANKU 9A6AQK,MILJENKU 9A2MI, ALENU 9A6GMA te bratu Mati sa otoka Raba koji je lijepo uredio sav tekst i crteže iz mojih zabilješki i obradio ih u Wordu.

Svim prijateljima radiofrekvencija želim puno uspjeha.

U Karlovcu, 04. rujna 2007. godine

SADRŽAJ:

Tehnički sadržaj;električna,elektromagnetna i radijska teorija

Vodljivost,vodič,poluvodič,izolator,el.struja,el.polje,na.....	str.3
Ohmov zakon,Kirchoffovi zakoni,snaga energija,kapacitet baterije.....	str.4
Sinusoidalni signali,audio signali.....	str.5
Modulacija,amplitudna modulacija,tablica vrsta rada,područja i valnih duljina	str.6
SSB-Modulacija s jednim bočnim pojasom.....	str.7
Frekvencijska modulacija,snaga i energija,snaga sinusoidalnih signala.....	str.8
Definicija decibela.....	str.9
Omjeri snaga ulaz-izlaz,kaskadni spoj pojačala,komponente,vrste otpornika.....	str.10
Kondenzator,zavojnica.....	str.11
Transformator,diode.....	str.12
Tranzistor.....	str.13
Krugovi,filteri.....	str.14
NF i VF pojačala.....	str.15
Harmonici,detektori.....	str.16
Oscilator.....	str.17
Prijemnici.....	str.18
Odašiljači.....	str.19
Antene i prijenosni vodovi.....	str.20
Propagacija.....	str.21
Mjerenja.....	str.25
Mjere protiv smetnji,sigurnost,hrvatska i medjunarodna djelatna pravila i postupci.....	str.26
Oblik uspostave veze u telegrafiji CW.....	str.27

I TEHNIČKI SADRŽAJ

1.ELEKTRIČNA ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA


VODLJIVOST (vodič,poluvodič,izolator,struja,napon,otpor,amper,ohm,volt,Ohmov zakon, Kirchoffovi zakoni,el.snaga,watt,el.energija,kapacitet baterije).

VODIČI= to su metali i njihove legure.Elektroni vodiča se lako odvajaju od svojih atoma.
Ako se za izlazak slobodnih elektrona iz zagrijanog materijala koristi temperatura radi se o TERMOELEKTRONSKOJ EMISIJI-u praksi je to kod zagrijavanja katode elektronske cijevi.

POLUVODIČI= nalaze se izmedju vodiča i izolatora.Čine najbrojniju skupinu čvrstih tijela.Imaju znatno manje slobodnih elektrona ali pod utjecajem temperature,svjetla,el. polja ili magnetnog polja mogu provesti el. struju ako se onečiste tj. ako se u njihovu strukturu ubace primjese nekih drugih elemenata(silicij,germanij,oksid bakra, neki sulfidi itd.).

IZOLATORI= oni nemaju slobodnih elektrona.Znatnim porastom temperature može doći do pojave slobodnih elektrona i onda gube svoja svojstva(porculan,staklo,liskun,plastične mase...).

EL.STRUJA= usmjereni gibanje slobodnih elektrona pod djelovanjem električnog polja.Tehnički smjer el.struje suprotan je smjeru kretanja elektrona i ide od "+" prema "-".

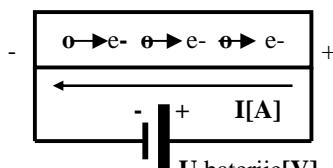$I=Q/t[A]$	$Q=\text{količina naboja}$	$t=\text{vrijeme}$		$F=0.0000004[N]$
$[A]\text{Amper}=\text{jedinica za mjerjenje struje}$				

U baterije[V]

definicija: 1A je ona konstantna struja koja teče kroz dva paralelna vodiča zanemarivog presjeka i beskonačne duljine,u vakumu,na odstojanju od 1m i pri tom sila izmedju njih iznosi $F=4 \cdot 10^{-7} [N]$

EL.POLJE,

NAPON=el.polje je uzrok kretanja elektrona tj.polje kroz koje uslijed djelovanja sile elektroni prelaze sa točke višeg energetskog potencijala na točku nižeg energetskog potencijala.

$E=u/d [V/m]$	$E=\text{el.polje}$	$V_A=-2V$	$V=\text{potencijal}$
$U=\text{napon}$	$U=\text{napon}$	$V_C=+3V$	$U=napon$
$d=\text{udaljenost}$		$U_{AC}= V_A-V_C =$	
izmedju dviju točki u el.polju		$ -2-(+3) =$	
$[V]\text{Volt}=\text{jedinica za mjerjenje potencijala i napona}$	ekvipotencijalne ravnine u el.polju	$-5 =5V$	izmedju točki AiB, napon iznosi $U=5[V]$

OTPOR=osobina suprotstavljanja vodljive sredine protjecanju struje.Posljedica je činjenice da se prilikom kretanja nosioci elektriciteta npr. elektroni sudaraju s ostalim česticama materije.

definicija:kada kroz vodič poteče struja jakosti 1[A] pri naponu 1[V],govorimo o otporu 1[Ω].

$R=\rho l/S [\Omega]$	$R=\text{otpor}$	$R=1\Omega$
	$l=\text{duljina vodiča}[m]$	$I=1A$
$[\Omega]\text{ Ohm}=\text{jedinica za el.otpor}$		
$\rho=\text{specifični otpor vodiča}[\Omega m]$		
$S=\text{površina presjeka vodiča}[m^2]$		


specifični otpori nekih vodiča:
 $\rho_{Cu}=0.018\mu\Omega m$ (bakar)
 $\rho_{Fe}=0.092\mu\Omega m$ (željezo)

VODLJIVOST=svojstvo el.vodiča da provodi el.struju.Vodljivost je obrnuto proporcionalna el.otporu.

$G=1/R [S]$	$G=\text{vodljivost}$
	$R=\text{otpor}$
	$[S]\text{Siemens}=$
električna vodljivost $[S=1/\Omega]$	

OHMOV ZAKON=veličina el. struje[I] u el.krugu ovisi o veličini napona[U] i ukupnog otpora[R] u krugu.Pri većem naponu veća je i struja,pri većem otporu struja je manja.

$I=U/R$ [A]	I=struja
$U=napon$	
$R=otpornik$	
$E=izvor istosmjernog napona$	
$P=potenciometar$	
$R_A=otpornik ampermetra$	
$R_V=otpornik voltmetra$	

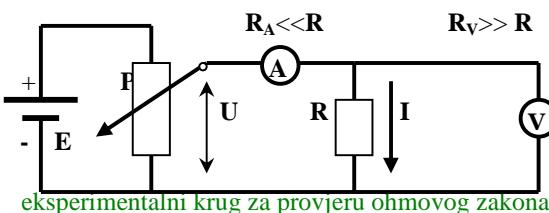


Na slici vidimo način mjerjenja otpornika na temelju ohmovog zakona. Otpor ampermetra mora biti jako mali($<1\Omega$), a otpor voltmetra jako veliki($>10M\Omega$), da ne bi greška pri mjerenu bila velika.

KIRCHOFFOVI ZAKONI=

Prvi Kirchoffov zakon je zakon čvora:

Zbroj svih u čvor ulazećih struja po veličini struje mora biti jednak zbroju svih izlazećih struja po veličini,ili zbroj svih ulaznih i izlaznih struja u čvoru jednak je NULI.

$$I_1 - I_2 - I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

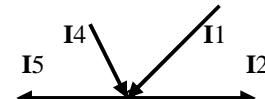


Sve struje koje ulaze u čvor imaju "+" a koje izlaze "-" predznak.

Dруги Kirchoffov zakon je zakon petlje:

Zbroj napona svih izvora i padova napona na svim potrošačima mora,u zatvorenoj petlji biti jednak NULI.
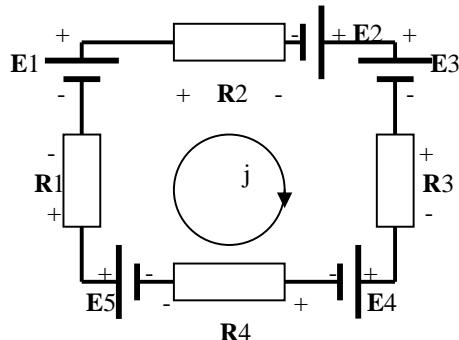
$$E_1 + E_2 - E_3 - E_4 + E_5 - IR_1 - IR_2 - IR_3 - IR_4 = 0$$



j=predviđeni smjer kretanja struje

-smjer struje **I** izaberemo unaprijed
-izvore označimo prema smjeru petlje i to sa "+" ako podržavaju smjer a sa "-" ako ne podržavaju smjer
-sve otpornike obilježimo sa "+" tamo gdje predviđena struja ulazi a sa "-" tamo gdje izlazi iz otpornika.

Ako na kraju struja **I** dobije negativnu vrijednost to znači da je smjer pogrešno predviđen ali vrijednost i veličina struje su dobri.

ELEKTRIČNA SNAGA "P"=to je učinak električne struje koja protičući kroz trošilo otpora **R** zagrijava trošilo.

$$P=UI$$
 [W]

$$P=U^2/R$$
 [W]

$$P=I^2R$$
 [W]

$$P=W/t$$
 [W]

[W] Watt=jedinica za električnu snagu

ELEKTRIČNA ENERGIJA "W"=je učinak električne struje u vremenu t ili električne snage u vremenu t [s].

$$W=Pt$$
 [J],[Ws]

$$P=UIT$$
 [Ws]

[Ws] Wattsekunda=jedinica za el. energiju ali u praksi se koriste veće i to:[kWh] kilowattsat,[MWh] megawattsat...

1kWh=1*1000[W]*3600[s]=3 600 000[Ws]:jedan kilowattsat ima trimilijunaišeststotinatisuća wattsekundi

KAPACITET BATERIJE "Q"


$$Q=It$$
 [As]

količina naboja [C] kulon,se u praksi ne koristi.

Q=45[Ah];baterija se 9h može prazniti strujom od 5[A].

Baterije se pune 1/10 od nazivnog kapaciteta npr.za Q=45 [Ah] puni se 10h sa 4,5[A].

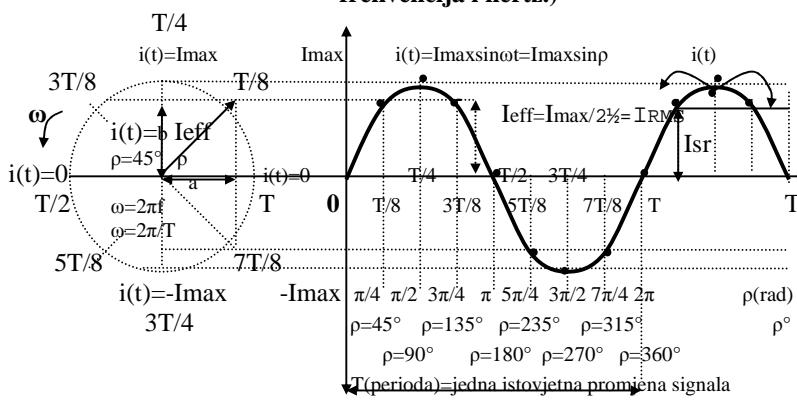SINUSOIDALNI SIGNALI (grafički prikaz u vremenu,trenutačna amplituda,maksimalna amplituda,električna vrijednost signala,srednja vrijednost,frekvencija i hertz.)



ω =kutna brzina vektora struje [rads⁻¹]
i(t)=trenutna vrijednost i ona uvijek

iznosi $i(t)=Imax \sin \omega t$
ili $i(t)=Imax \sin \omega t$

Imax=maksimalna amplituda,nastupa za $\rho=90^\circ$ u plusu + za $\rho=270^\circ$ u minusu -

Ieff=efektivna vrijednost je ona jakost izmjenične struje koja je jednaka vrijednosti one istosmrne struje čije bi protjecanje kroz otpor R prouzročilo isti toplinski učinak.

$$I_{eff} = I_{max}/\sqrt{2}$$

vrijedi samo za sinusne i kosinusne signale.

IRMS=**Ieff** (root mean square)
kvadratni korjen

Isr=prosječna vrijednost izmjenične struje ako se prikaže kao istosmerna

$$Isr = I_{max}/\pi \quad \text{poluvalno ispravljanje}$$

$$Isr = 2I_{max}/\pi \quad \text{punovalno ispravljanje}$$

f =frekvencija prikazuje broj istovjetnih promjena signala u jednoj sekundi

$$[Hz] = 1 \text{ promjena} = 1 \text{ hertz (herc)}$$

$$i(t) = b = I_{eff} = I_{max}/\sqrt{2} \text{ pri } \rho = 45^\circ$$


AUDIO SIGNALI: Audio=zvuk; zvučni signali su oni signali koje čuje ljudsko uho.Njihov raspon ide Od 300 Hz do 15kHz.

za primjer: 300-3400Hz=standardna širina telefonskog govornog kanala
40Hz-15kHz=područje tonova dobrog pojačala (Hi-Fi).

Zvučni (audio) signali pripadaju grupi nesinusoidalnih signala.Oni nemaju sinusoidalni oblik osim ako se radi o jednom tonu (npr. zvuk zujalice u telefoniji).Dokazano je da je u većini primjera ton od 800Hz "najtoplji" ljudskom uhu tako da se izmedju ostalog koristi za ispitivanje NF linija,tzv. ispitna frekvencija u telefoniji.

demodulacija AM signala:

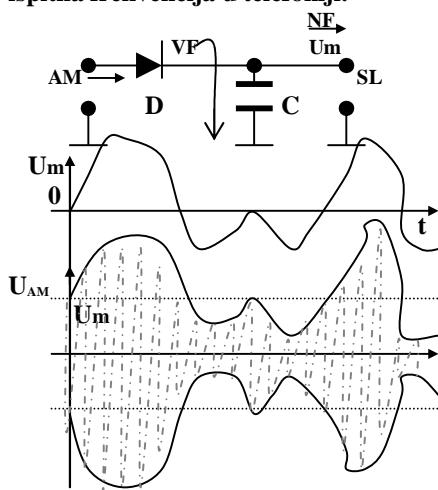Donja slika prikazuje AM signal a gornja audio ili NF signal kojem je veličina sukladna naponu na kondenzatoru C nakon ispravljanja.
VF signal – nositelj odlazi na masu.



MODULIRANI SIGNALI (amplitudna,fazna i frekventna modulacija,modulacija s jednim bočnim pojasom,nositelj i bočni pojasevi,širina pojasa, valni oblik).

MODULACIJA=postupak “utiskivanja” niskofrekventnog NF signala u noseći VF signal odašiljača.

U oscilatoru odašiljača dobijamo VF oscilacije koje imaju sinusoidalan oblik.

Trenutnu vrijednost svakog sinusoidalnog VF signala možemo matematički izraziti:

$$U_{vf} = U_{VF} \sin(\omega_{VF}t + \rho)$$

U_{VF}=trenutna vrijednost napona VF vala
U_{VF}=maksimalna vrijednost napona VF signala
 ω_{VF} =kutna ili kružna brzina vektora U_{VF}
 ρ =kut ili faza signala govori kakav je trenutni položaj vektora U_{VF}

Na temelju gornje formule vidimo da prilikom modulacije možemo utjecati na:

- a) amplitudu tj. na U_{VF} (AM)
- b) frekvenciju tj. na ω_{VF} (FM)
- c) fazu tj. na ρ (PM) (phase modulation)

Na kratkom valu (KV) amateri isključivo koriste jedan oblik (AM) a to je SSB za telefoniju. Na VHF i UHF se već koristi FM.

ponovimo:

VRSTE RADA (osnovne)	HRV.	INT.	PODRUČJE (Hz)	$\lambda(m)$ VALNA DULJINA
AM	VDV	VLF	3-30kHz	10-100km
AM	DV	LF	30-300kHz	1-10km
AM,SSB	SV	MF	300k-3MHz	100m-1km
AM-SSB-CW-PR SSTV,RTTY	KV	HF	3-30MHz	10-100m
FM-CW-AM-PR	UKV	VHF	30-300MHz	1-10m
FM-AM(TV), FSTV,PR	UKV (UVF)	UHF	300M-3GHz	10cm-1m
FSTV,FM	SVF	SHF	3-30GHz	1-10cm
—	EVF	EHF	30-300GHz	1mm-1cm

kratice:

HRV=hrvatski

RTTY=RADIO-TELEPRINTER

INT=medjunarodni (international)

FSTV=FAST SCAN TV (brzoanalizirajuća TV,

“brza” “prava” televizija)

AM=amplitudna modulacija

VLF=VERY LONG FREQUENCY

FM=frekventna modulacija

LF=LOW FREQUENCY.....(DUGI VAL)

SSB=SINGLE SIDE BAND

MF=MIDDLE FREQUENCY.....(SREDNJI VAL)

modulacija s jednim bočnim pojasom

HF=HIGH FREQUENCY.....(KRATKI VAL)

CW=TELEGRAFIJA

VHF=VERY HIGH FREQUENCY.....(ULTRAKRATKI)

PR=PAKETNI RADIO

UHF=ULTRA HIGH FREQUENCY.....(ULTRAKRATKI)

(radio digitalni prijenos)

SHF=SUPER HIGH FREQUENCY.....(SUPERVISOKA)

SSTV=SINGLE SCAN TV ili SLOW


EHF=EXTREME HIGH FREQUENCY.(EKSTREMNO

SCAN TV (sporoanalizirajuća TV,

VISOKA)

šalje aliku po sliku)

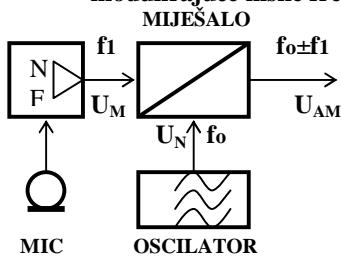AMPLITUDNA MODULACIJA=kod ovog tipa modulacije amplitudu nosećeg signala mijenjam u ritmu modulirajuće niske frekvencije.




blok shema AM modulatora:

U_M=modulirajući signal f₁

U_N=noseći signal f₀

MIC=mikrofon

U_{AM}=amplitudno modulirani signal

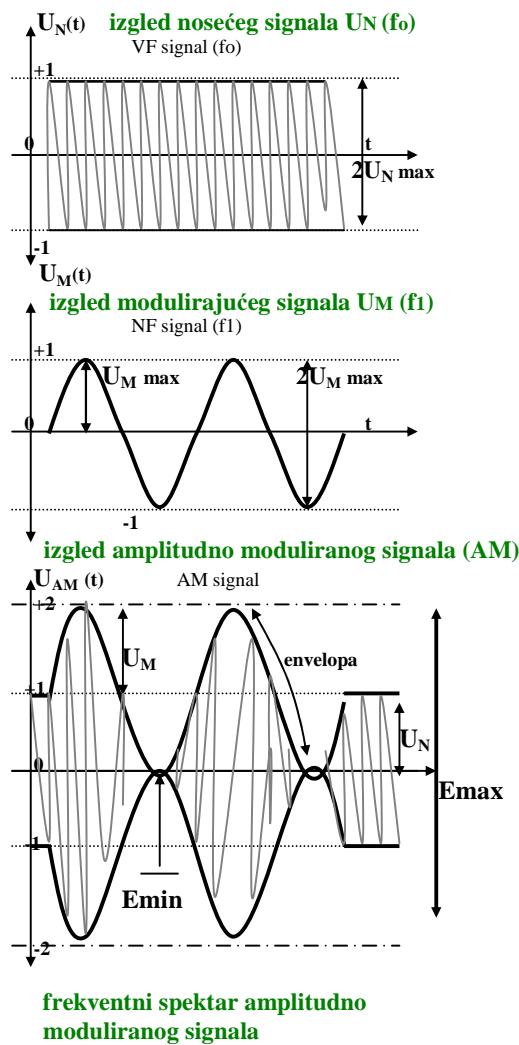

DUBINA MODULACIJE moduliranog signala (AM)

$$Z_{AM} = \frac{2-0}{2+0} * 100\% = 100\%$$

$$Z_{AM} = \frac{1}{1} * 100\% = 100\%$$

$$E_{max} = 2U_M + 2U_N$$

dubina AM (1)

$$Z_{AM} = \frac{U_M \max_{(NF)}}{U_N \max_{(VF)}} * 100\%$$

dubina AM (2)

$$Z_{AM} = \frac{(E_{max} - E_{min})}{(E_{max} + E_{min})} * 100\%$$

Z_{AM}=indeks ili dubina modulacije

B=širina pojasa npr. 8kHz

U_{AM}=trenutna vrijednost AM signala


U_N=trenutna vrijednost napona signala noseće frekvencije

U_M=trenutna vrijednost napona modulirajućega signala


U_{AM}, U_M, U_N=maksimalne vrijednosti moduliranoga signala

E_{max}, E_{min}=maksimalni odnosno minimalni signal AM od vrha do vrha (E=ENVELOPA ili OBUJMICA)

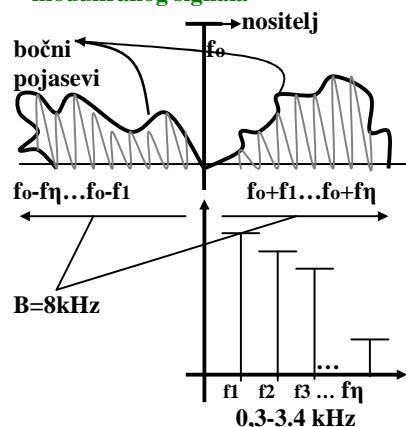POZOR: DUBINA MODULACIJE NE SMIJE PRELAZITI 100% JER DOLAZI DO IZOBLIČENJA SIGNALA !!!



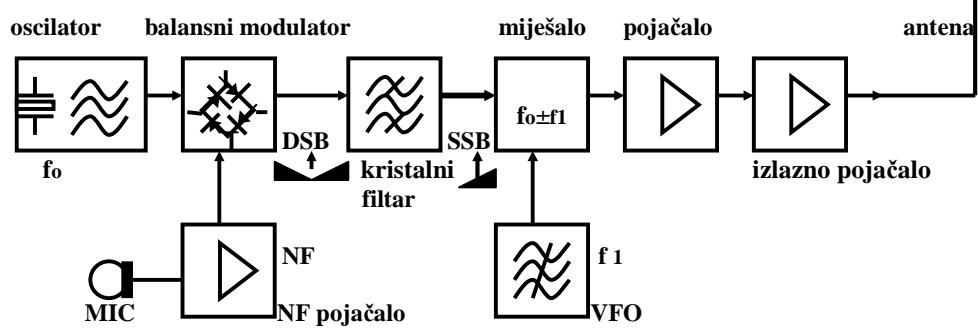
modulacija s jednim bočnim pojasmom (SSB):



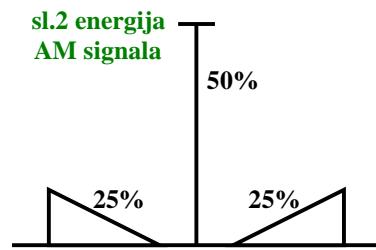
1.blok shema predajnika sa SSB modulacijom

Poseban tip amplitudne modulacije je JEDNOBOĆNA MODULACIJA SSB (single side band) kod koje emitiramo samo jedan bočni pojaz (gornji ili donji). Drugi bočni pojaz i val nositelj se potiskuju zbog ekonomičnosti i efikasnosti.

Iz slike 2 je vidljivo da je dovoljno samo 25% energije uložiti za SSB signal dok za AM signal to iznosi 100% za isti učinak.



FREKVENCIJSKA MODULACIJA (FM)=

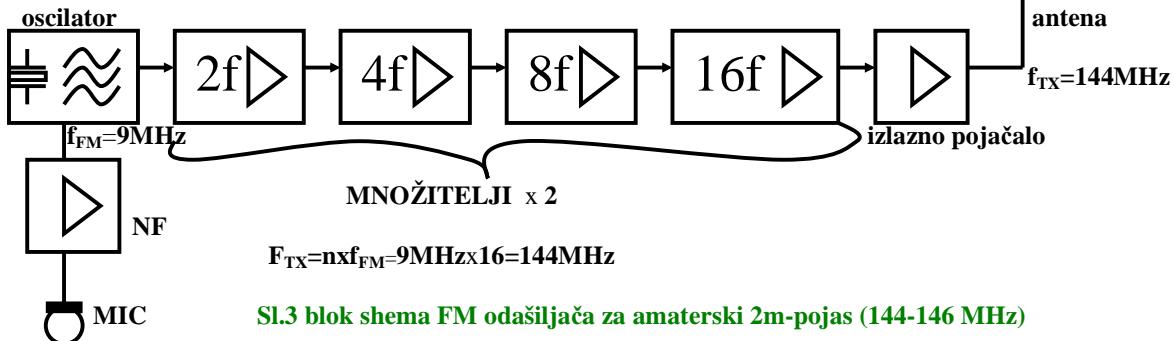


Kod FM modulacije frekvencija ima RAZMAH (eng. DEVIATION) u skladu sa veličinom i predznakom modulacijskog signala.

$$\Delta f/f_m = Z$$

Δf =devijacija

F_m =najviša frekvencija modulacijskog signala

Z =indeks modulacije

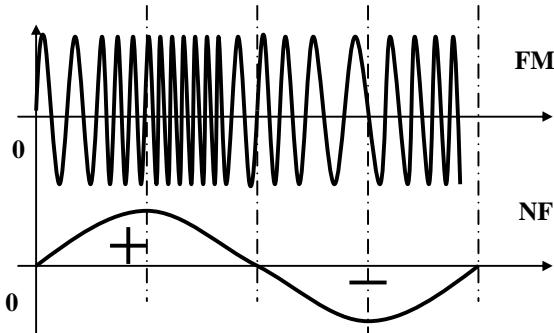

SNAGA I ENERGIJA (snaga sinusoidalnih signala,dB,prilagodjenje,djelotvornost)

SNAGA SINUSOIDALNIH SIGNALA=


$$p = ui = u^2/R = i^2R$$

u =trenutna vrijednost napona
 i =trenutna vrijednost struje
 p =trenutna vrijednost snage

$$U_{eff} = U_{max}/\sqrt{2} = 0,707 U_{max}$$

$$I_{eff} = I_{max}/\sqrt{2} = 0,707 I_{max}$$

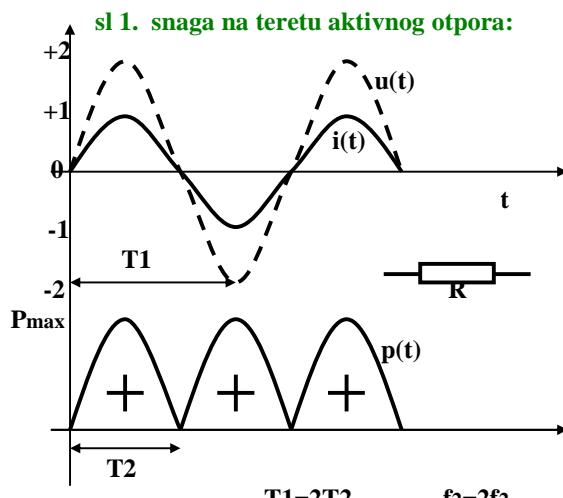
ovo vrijedi samo za sinusne ili kosinusne signale
 tj. za čistu,nemodulirani ton.




Kao što se vidi iz slike br.1 snaga mijenja svoju vrijednost u ovisnosti od trenutka-vremena i ponavlja se (pulsira) sa 2x većom frekvencijom od napona ili struje. Isto vrijedi i za R i za L i za C . Za sve je frekvencija pulsiranja 2x veća.

Što je različito?

Sl. 2 snaga na kondenzatoru C (idealni)

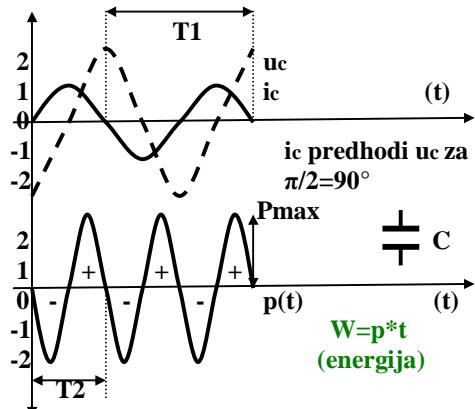

Sl.3 snaga na zavojnici L (idealnoj)

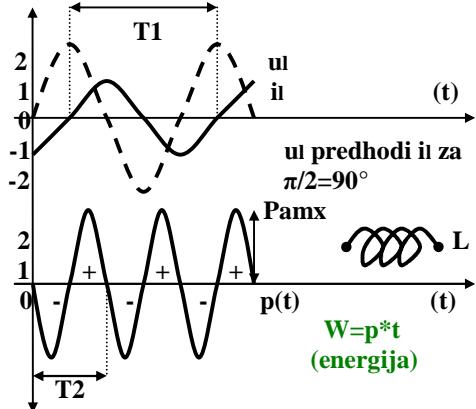

Snaga odnosno energija njiše se izmedju $p(t)=\max$ i $p(t)=0$ u ovisnosti od položaja (faze) koji smo već upoznali vidi str.3 – sinusoidalni signali vektora, ali isto dvostrukom frekvencijom jer je $T_1=2T_2$ odnosno $f_2=2f_1$.

Pa što onda?

Ona njiše isto tako izmedju P_{max} i 0 i kod otpornika R.

Da ali iako ne postoji pojam "NEGATIVNA SNAGA" ona nije vidljiva kod otpornika R, dok je kod kondenzatora C odnosno zavojnice L vidljiva, bar teoretski sl.2 i sl.3.

Kolika je P_{eff} efektivna snaga tj. ona snaga koja stvara toplinu kao i kod istosmjernih veličina?

Odgovor se nazire iz slika 1,2 i 3 i glasi:

a) za R primjer $P_{eff}=U_{eff} \cdot I_{eff}=\sqrt{2} \cdot U_{max} \cdot I_{max}$

b) za L i C $P_{eff}=0$ jer se efektivna snaga izračunava preko integrala koji "čita" stanje cijele periode a ona je isto toliko negativna koliko je i pozitivna (poluperiode).

zaključak:

Energija W tj. snaga P se troši na otporniku R dok se na reaktantnim elementima ne troši već se njiše. To je samo u idealnom prikazu jer u životu toga nema. Zbog toga uvijek trebaju novi mali impulsi zavojnicama i kondenzatorima tj. titrajnim krugovima da njišu odnosno osciliraju "bez gušenja" neprigušeno. To pak osiguravaju tzv. Aktivni elementi kao što su cijevi, tranzistori, itd.

DEFINICIJA DECIBELA (dB)=

Pojačanje ili slabljenje izražavamo u (dB) da bi izbjegli pisanje i računanje u velikim brojevima.

Decibel je deseti dio Bela. Bel je dekadski logaritam odnosa dviju veličina od kojih je jedna (ona u nazivniku razlomka) obično poznata.

Za takve veličine često ćemo pročitati izraz REEFERENTNA VELIČINA. (npr 1mW, 0,775V, 600Ω)

$$b_{dB}=10 \log (P_1/P_2)$$

P1=usporedna snaga
P2=referentna snaga

primjer:

Napisati odnose snaga koje odgovaraju slijedećim vrijednostima:


0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB, -3 dB, -6 dB, -10 dB, -20 dB

RJEŠENJA:

0 dB	3dB	6dB	10dB	20dB	-3dB
$10 \log P_1/P_2=0$	$10 \log P_1/P_2=3$	$10 \log P_1/P_2=6$	$10 \log P_1/P_2=10$	$10 \log P_1/P_2=20$	$10 \log P_1/P_2=-3$
$\log P_1/P_2=10/0=0$	$\log P_1/P_2=3/10$	$\log P_1/P_2=0,6$	$\log P_1/P_2=1$	$\log P_1/P_2=2$	$\log P_1/P_2=-0,3$
$P_1/P_2=10^0=1$	$P_1/P_2=10^{3/10}=2$	$P_1/P_2=10^{0,6}$	$P_1=10^1 P_2$	$P_1=10^2 P_2$	$P_1=10^{-0,3}=0,5$
$P_1=P_2$	$P_1=2P_2$	$P_1=3,98P_2$	$P_1=10P_2$	$P_1=100P_2$	$P_1=0,5P_2=1/2P_2$

za -6 dB, -10 dB, -20 dB riješi sam!!!

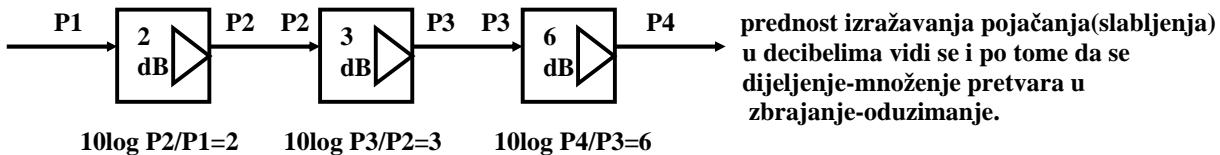OMJERI SNAGA ULAZ/IZLAZ KOD VIŠE POJAČALA SPOJENIH SERIJSKI (KASKADNO)=



prema tome ukupno će pojačanje na gornjoj slici biti:

$$10\log P_4/P_1=2 \text{ dB}+3 \text{ dB}+6 \text{ dB}=11 \text{ dB} \text{ a to je } 11 \text{ dB}$$

$$10\log P_4/P_1=11 \quad \log P_4/P_1=1,1 \quad P_4/P_1=10^{1,1}=12,59 \quad \underline{P_4=12,59P_1}$$

PRILAGODJENJE:

upamtimo važno pravilo serijski spojenih sklopova!!!

Izlazna impedancija prethodnoga mora biti jednaka ulaznoj impedanciji narednog sklopa radi maksimalnog prijenosa snaga što se naziva **PRILAGODBA**.

Svaki prethodni sklop možemo zamisliti kao izvor a slijedeći kao potrošač. Impedancija izvora mora biti ista ulaznoj impedanciji trošila a to je **priagodjenje**. U protivnom gubi se snaga na reaktantne komponente (jalova snaga) tako da u ekstremnim primjerima trošilo postaje izvor te vraća natrag energiju koja u pravilu ošteće prvi sklop.

DJELOTVORNOST:

$$\eta=P_{izl}/P_{ulaz}=P_{izl}/(P_{ulaz}+P_{gubitaka}) * 100\%$$

$$\eta < 1 \text{ u praksi!!!}$$

2. KOMPONENTE (otpornik,kondenzator,zavojnica,transformator,dioda,tranzistor)

OTPORNIK (R): el.symbol: namjena: regulacija struje,napona u strujnim krugovima


$$R=\rho l/s [\Omega]$$

ρ =specifična otpornost [$\Omega \text{mm}^2/\text{m}$]

l =duljina [m]

s =presjek žice [mm^2]

Ω =jedinica otpornosti

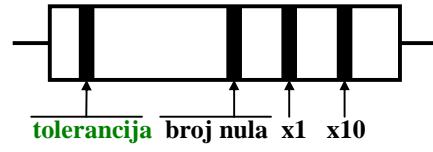

VRSTE OTPORNIKA:



žica se mota na keramičku cijev nosač. žica je od legure-željezo+nikal+kobalt



grafitni film od nekoliko μm je namotan na tijelo od keramičke cjevčice



keramička cjevčica ispunjena sitnim ugljenim prahom

snage: 1/8W; 1/4W; 1/2W; 1W; 2W; i više za veće struje

primjer:koje boje ima otpornik vrijednosti $4,7\text{k}\Omega$ tolerancije 10% ako je obilježen prstenovima a kako je označen isti otpornik slovima i brojevima?

rješenje:

a) prvi prsten:žuta boja= 4 ; drugi prsten:ljubičasta boja= 7 ; treći prsten:crvena boja= 00 $=4700\Omega$

četvrti prsten (pri dnu)= \Rightarrow srebrna boja $\pm 10\%$


b) ili slovima i brojevima: $4k7\pm 10\%$

Otpornike najčešće izradujemo u vrijednosti od nekoliko omu Ω do nekoliko megaoma $M\Omega$.

KONDENZATOR (C): el. simbol:  **namjena:** privremeno primanje i oslobođanje veće količine naboja

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r S / d [F]$$

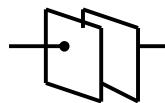ϵ_0 =apsolutna dielektrična konstanta
10⁻⁹/36π za vakuum
 ϵ_r =relativna dielektrična konstanta
S=površina ploča [m²] d=razmak ploča [m]



$\epsilon_r=1$ za suhi zrak
 $\epsilon_r>10$ za keramiku

vrste:


zračni $\epsilon_r=1$ 2-3 kV/mm
papirni $\epsilon_r=2$ 8-25 kV/mm
mica $\epsilon_r=5,4$ 25-200 kV/mm
keramika $\epsilon_r>10$

što se navodi kod kondenzatora (što piše na njemu)?

- a) kapacitet 1pF-70000μF
- b) tolerancija 1%, 2%, 5%, 10%
- c) napon 6V-više tisuća V
- d) električna čvrstoća ne piše ali je uvjek treba znati : kV/mm

Kao što se vidi najkvalitetniji su keramički kondenzatori koje u pravilu koristimo pri nižim naponima na VHF području kao tzv. vezne kondenzatore zbog velikog kapaciteta pri razmjerno malim naponima.

elektrolitski kondenzator:

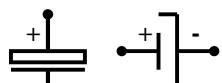

el. simboli elektrolitskih kondenzatora


Ima oblogu od aluminijске folije sa polutekućom smjesom. Nakon priključenja na istosmjerni napon stvara se oksidni sloj koji znatno poveća ϵ_r samim time poveća se i C. Najčešće se koriste kod ispravljača a postižu vrijednosti i do 70000 μF.

PAZITI na polaritet elektrolitskog kondenzatora jer pri zamjeni polariteta + na – odnosno – na + pol kondenzatora dolazi do **eksplozije!!!**


reaktancija kondenzatora (Xc) : je jalova otpornost koja nastaje na kondenzatorima i zavojnica. Najviše je ovisna o frekvenciji.

$$X_c = 1/\omega C = 1/2\pi f C [\Omega]$$

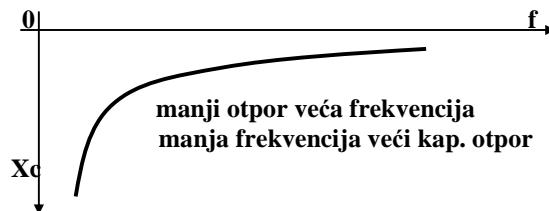Xc=reaktantni otpor (jalovi otpor) kondenzatora [Ω]
ω=kutna frekvencija vektora sinusoidalnog signala
C=kapacitet kondenzatora [F]
f=frekvencija [Hz][s⁻¹]
2π=jedan cijeli krug (360°) izražen u radijanima [rad]



ZAVOJNICA (L): el. simbol:

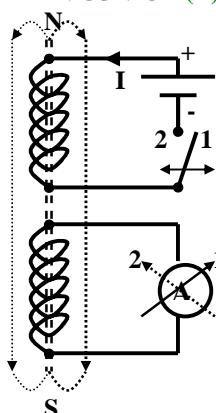

samoindukcija: pojava nastanka napona u zavojnici koji tjera struju u suprotnom smjeru od smjera uključene struje (to traje kratko vrijeme, pri uklopu ili isključenju strujnog kruga). Kada bi pustili uključeni strujni krug kazaljka na ampermetru se ne bi micala jer ona reagira na kratki trenutak uključenja ili isključenja dakle na promjenjivo magnetno polje koje se može napraviti stavljanjem brzog uklopno-isklopnog elementa npr. tranzistora koji bi onda bio u funkciji prekidanja strujnog kruga (tada tranzistor radi kao sklopka).

Zbog čega dolazi do indukcije-suprotstavljanja strujnom toku?

To možemo usporediti sa tramvajem punim putnika. Ako tramvaj naglo zakoči (promjena stanja) svi će putnici (elektroni) naglo prvo otici u smjer suprotan od prethodnog pa se vratiti natrag što je u prirodi normalna pojava a zove se tromost materijala.

Što možemo iz ovoga zaključiti?

Da bi mogli koristiti-iskoristiti ovu pojavu trebamo samo imati promjenjivo magnetno polje i zavojnici u njemu. Na ovom principu rade; električni generator izmjenične struje, elektromotori transformatori u kućanstvima i tvornicama, itd.

Rekli smo da zavojnica ima osobinu suprotstavljanja promjenama struje-induktivnost, a označavamo oznakom L. Jedinica induktivnosti je [H] HENRY ali se u praksi koriste manje; od μ H do mH.

Odnose najbolje prikazuje formula induktiviteta zavojnice;

$$L = N(S/I)\mu_0\mu_r [H]$$

N=broj zavoja

S=površina kruga zavojnice mm²

L=duljina zavojnice m

μ_0 =koeficijent permeabilnosti za vakuum $\mu_0=4\pi 10^{-7}$

μ_r =relativni koeficijent permeabilnosti zrak, vakum=1

$$\begin{aligned} l &= NX \\ S &= r^2 \pi \end{aligned}$$

polumjer r

X=debljina žice

I

Umetanjem feritnih štapića induktivitet se zbog velikog μ_r poveća i do 100 puta istoj zavojnici.

reaktancija zavojnice (X_L):


$$X_L = \omega_L = 2\pi f L [\Omega]$$

X_L =jalovi otpor zavojnice


ω_L =kutna frekvencija vektora sinusnog signala [rad s^{-1}]

f =frekvencija [Hz] [s^{-1}]

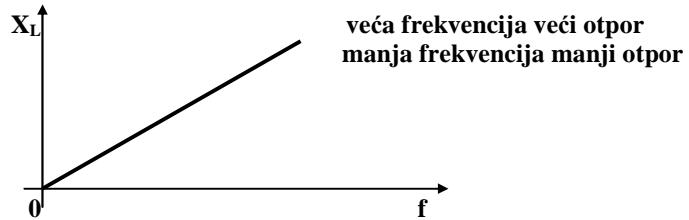
2π =cijeli krug 360° izražen u radijanima [rad]



TRANSFORMATOR: el. simbol:

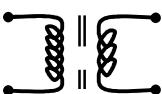

Idealni transformator:

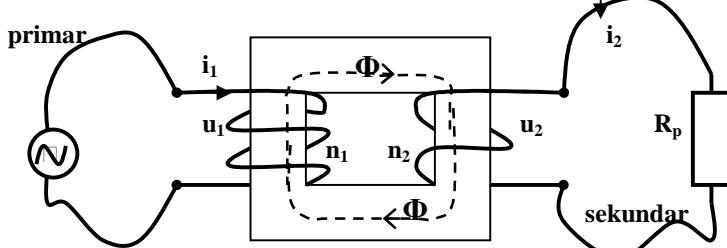

osnovne formule:

$U_1/U_2 = n_1/n_2$ omjer napona je proporcionalan
 $I_1/I_2 = n_2/n_1$ omjer struja je obrnuto proporcionalan
 $Z_1/Z_2 = (n_1/n_2)^2$ omjer impedancija je kvadratično proporcionalan

$P_1 = P_2$ odnosi se samo za idealni transformator

u_1, i_1 =napon i struja primara

u_2, i_2 =napon i struja sekundara

n_1, n_2 =broj zavoja primara i sekundara

$\Phi = BS$ =magnetni tok-fluks

$\Psi = N\Phi$ =gustoća magnetskog toka, ukupni fluks

B =gustoća magnetskog polja [T]

S =površina magnetskog jezgra [m^2]

H =jakost magnetskog polja [A/m]

Na principu elektromagnete indukcije rade i transformatori, oni pretvaraju napon primara u napon-e sekundara. Struja sekundara je obično veća što se vidi i po debljini žice koja je deblja. U odnosu na primar napon sekundara može biti manji (manjni broj žica) a može biti i veći (veći broj žica).


vrste transformatora:

- a) mrežni transformator.....primar:220V/50HZ sekundar:4,5,6,12,15,30Vitd.
- b) NF transformatori..... za prijenos zvučnih frekvencija do 20 kHz
- c) VF transformatori.....oklapljamo zbog utjecaja VF-a
- d) mjerni transformatori..tzv.odvojni transformatori
- e) autotransformatori.....nemaju dva nego samo jedan namotaj i zato su opasni po život


U praksi je odnos $P_2 = \eta P_1$ zbog gubitaka u transformatoru.
 η =je preko 80% $\eta \geq 0,8$

DIODE(osnovni poluvodički elementi)=(uporaba i primjena,vrste dioda,suprotan napon i struja)




el. simbol:

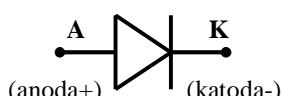


statička karakteristika diode:

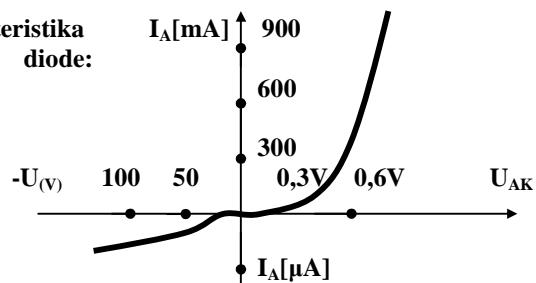

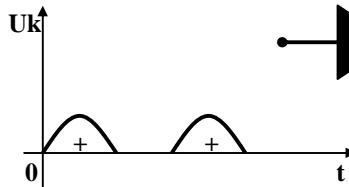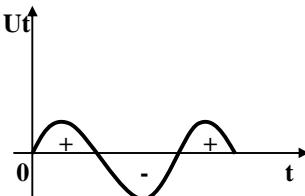
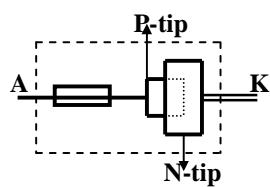
slojna dioda:zbog većih struja i preklapanja upotrijebiti
 čemo je za ispravljanje izmjeničnoga u pulsirajući izmjenični signal (napon).



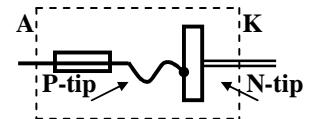
točkasta dioda: za detektore ili mješače ćemo uporabiti točkastu diodu jer zbog male dodirne površine P-N spoja ima mali unutarnji kapacitet pa može raditi na visokim frekvencijama a radne struje su male.



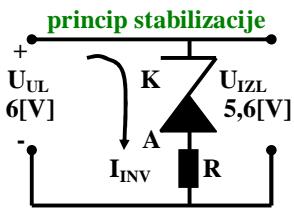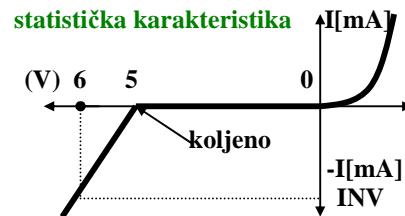
zener dioda: koristiti ćemo je radi stabilizacije napona. Zbog njene karakteristike u reverznom (minus) smjeru uvijek je okrećemo suprotno (anodu na “-”, katodu na “+”).




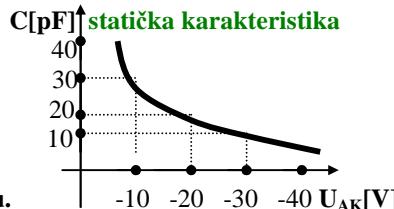
varicap dioda: koristiti ćemo je za ugadjanje (fino, naponsko) titračnih krugova zbog promjenjivog unutarnjeg kapaciteta (vidi sliku). Isto postavljamo reverzno zbog karakteristike na dijagramu.



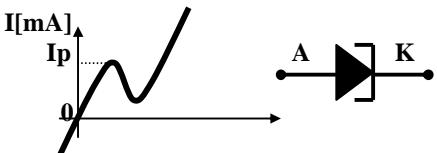tunel dioda: koristiti ćemo je kao osjetilo (indikator) promjena. Nelinearna karakteristika pogodna je za generiranje viših harmonika (UHF).



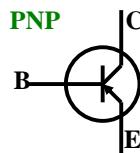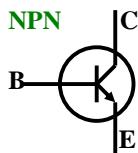TRANZISTOR=(PNP,NPN,FAKTOR POJAČANJA,FET)



TRANSFER RESISTOR=TRANSISTOR (eng.)
Na temelju nastanka njegova imena rekli bi da je tranzistor transformator otpornosti što je u principu i točno.
Uzlazna otpornost u osnovnom spoju (zajedničkog emitera) zbog pozitivne polarizacije biva mala (reda kΩ) dok izlazna otpornost zbog inverzne polarizacije biva velika (reda 100kΩ). Budući dolazi do tzv. tranzistorskog efekta gdje emiterska struja praktički probija barijeru i biva gotovo izjednačena sa kolektorskom strujom (koja je ipak nešto malo manja) izlazni pad napona biva 100x veći od ulaznoga. ($I_C \approx I_E \approx 10\text{mA}-1\text{A}$). Sve to (širinu barijere) fino podešava struja baze koja je sto puta manja od emiterske ili kolektorske (reda 100μA).

zaključak: malom strujom kontroliramo veliku; imamo prirodni transformator impedancija u spoju Z.E. zajednički emiter.

Statički faktor pojačanja
(istosmjerna struja)

$$\beta = I_C / I_B \approx 100$$


Dinamički faktor pojačanja
(promjena struja)

$$h_{fe} = \Delta I_C / \Delta I_B \approx 100$$

npr:


$$\begin{aligned}\Delta I_C &= 5\text{mA} - 3\text{mA} = 2\text{mA} \\ \Delta I_B &= 300\mu\text{A} - 100\mu\text{A} = 200\mu\text{A} \\ h_{fe} &= 2\text{mA} / 200\mu\text{A} \approx 100\end{aligned}$$

točkasti tranzistor:

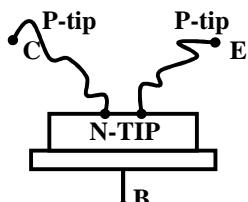

Propušta se trenutna velika struja kroz žice P-tipa (jedan impuls).

slojni tranzistor:



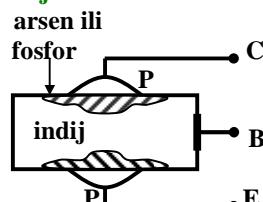


Cijeli spoj se zagrije do točke taljenja. (legiranje)

Razvijene su i bolje tehnologije npr. planarni, spitaksijalni, itd. koji su još poboljšali njihove karakteristike (kvalitetu). Tranzistori imaju tri izvoda; bazu (BASE eng.), emiter (EMITTER eng.) i kolektor (COLLECTOR eng.). Posebnu vrstu tranzistora čine tranzistori s efektom polja FET (Field Effect Transistor). Kod njih el. poljem reguliramo izlaznu struju.

Imamo N-kanalne i P-kanalne FET tranzistore. I FET-ovi imaju tri izvoda; GATE-vrata (G, kod tranzistora; B-baza), SOURCE-izvor (S, kod tranzistora; E-emiter) i DRAIN-odvod, uvor (D, kod tranzistora; C-kolektor).

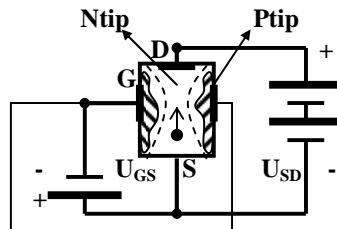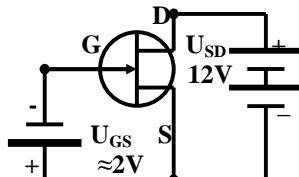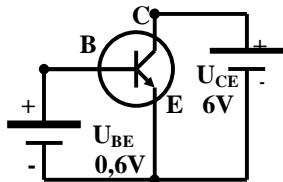PRAVILNA POLARIZACIJA TRANZISTORA I FET (BIASING)



NPN-tranzistor npr.BC109;

$U_{BE} \approx 0,6V$ pozitivna polarizacija
+ na P-tip BAZA
- na N-tip EMITER

$U_{CE} \approx 6V$ inverzna polarizacija
+ na N-tip KOLEKTOR
- na P-tip BAZA

PNP-tranzistor;obrnuto

Pravilnu polarizaciju tranzistora dobivamo u sklopovima pomoću otpornika koji imaju funkciju **djelitelja napona** tako da se onda gleda **razlika potencijala** na elektrodama tranzistora. Mjeranjem vidimo da li tranzistor radi, ne radi ili iako radi...

N-kanalni FET;

U_{GS} =inverzna polarizacija
+ na N-tip SOURCE-a
- na P-tip GATE-a

U_{SD} =pozitivna polarizacija
jer je - na SOURCE-u
iako je i DRAIN negativan

P-kanalni FET;obrnuto


Zbog inverzne polarizacije ulaza FET, ulazna impedancija tj.ulazni otpor FET je jako velika (reda $M\Omega$) što je jako ugodno za povezivanje sa izvorima (sklopovima koji prethode) koji imaju relativno mali izlazni otpor tako da ne utječu na promjene...

3.KRUGOVI (filteri,NF i VF pojačala,harmonici,detektori,oscilatori)


FILTERI: kombinacije pasivnih elemenata-zavojnica i kondenzatora bez pasivnih elemenata (tranzistora,cijevi nazivamo filterima). Njihova osnovna namjena je propuštanje odnosno blokada određenog dijela frekvencijskog spektra. Neki od njih služe za **peglanje pulzirajuće istosmjerne struje** iza dioda u sekundaru transformatora.

vrste filtera:



1.niskopropusni;

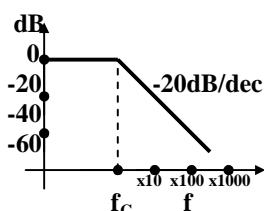




2.visokopropusni;

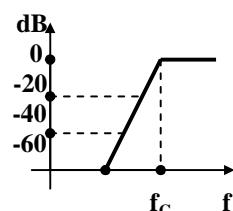

3. pojasno propusni;

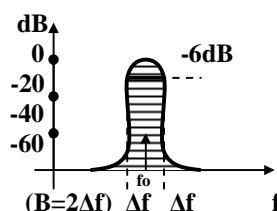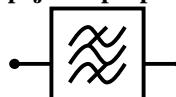

4.pojasno nepropusni;

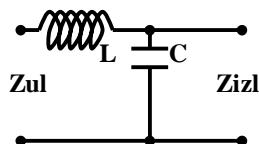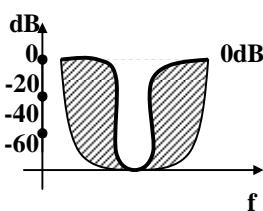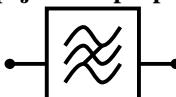

$Z_{ul} = X_L + X_C$




$$H = Z_{izl}/Z_{ul} = (-j1/\omega C) / [j(\omega L - 1/\omega C)]$$

$$= j\omega L + 1/j\omega C = (1/\omega C) / [j^2(\omega L - 1/\omega C)] \text{ op. } j^2 = -1$$

$$= j(\omega L - 1/\omega C) = (1/\omega C) / (1/\omega C - \omega L) = 1/\omega^3 C^2 L$$

$Z_{izl} = X_C = -j1/\omega C$

Prijenosna karakteristika niskopropusnog filtera

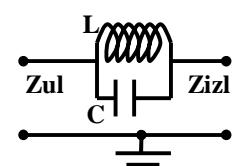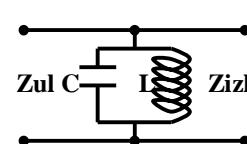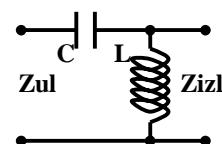

sl.3.=> B=širina frekventnog pojasa $Q = f_0/2\Delta f = f_0/b$; $Q = X_L/R$; $Q = X_C/R$; Q =faktor kakvoće

za naprednije:

$$Z_{ul} = X_L + X_C \quad H = Z_{izl}/Z_{ul} = (-j1/\omega C) / [j(\omega L - 1/\omega C)]$$


$$= j\omega L + 1/j\omega C = (1/\omega C) / [j^2(\omega L - 1/\omega C)] \text{ op. } j^2 = -1$$

$$= j(\omega L - 1/\omega C) = (1/\omega C) / (1/\omega C - \omega L) = 1/\omega^3 C^2 L$$

Iz prijenosne karakteristike NPF-a vidimo da će se povećanjem frekvencije pojačanje smanjivati i to za eksponent na treću!
Na isti način napredniji mogu dokazati VPF gdje se pojačanje povećava. Od f_C naviše je konstantno.

Pojasni propusni odnosno pojasno zaporni krug čini paralelni titrajni krug u okomitom odnosno horizontalnom položaju.Znamo da je paralelni TK u rezonanciji "beskonačno veliki otpor-idealno"odnosno u praksi jako veliki otpor reda $n \times 100\text{k}\Omega$ tako da se ta osobina ovdje uspješno primjenjuje.

rezonantna krivulja TK:

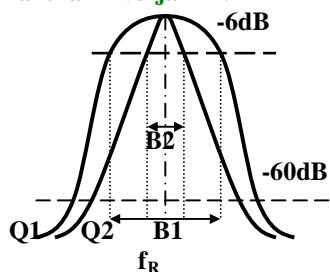

$Q_2 > Q_1$ filter br.2 je selektivniji

$B_2 < B_1$ od filtera br.1

Thompsonova formula rezonancije:

$$X_L = X_C = \text{uvjet rezonancije}$$


$$\omega_L = 1/\omega_C; \omega = 1/\sqrt{LC}$$

$$2\pi f_R = 1/\sqrt{LC}; f_R = 1/2\pi\sqrt{LC}$$

Prilikom određivanja karakteristike SELEKTIVNOSTI, širinu propusnog opsega dajemo za slabljenje napona ili strtuje za -6dB .


NF i VF POJAČALA:

el.simbol:

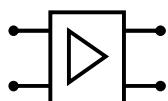

NF-niskofrekventno pojačalo-u literaturi često susrećemo i naziv AUDIO-pojačalo a radi se zapravo o pojačalu koje pojačava spektar frekvencija koje čuje ljudsko uho a to je od nekih 300Hz pa do 15kHz.Tipičan predstavnik ovog pojačala je SKLOP TRANZISTORA SA ZAJEDNIČKIM EMITEROM.

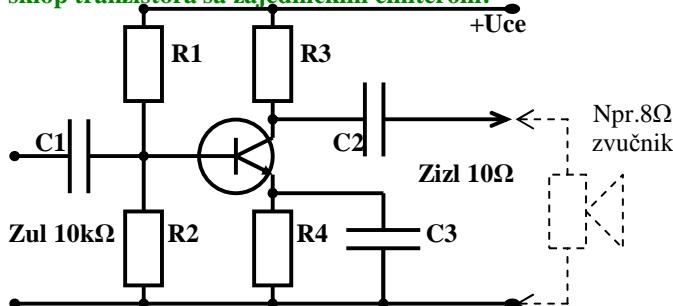sklop tranzistora sa zajedničkim emiterom:



C1,C2=vezni kondenzatori


R1,R2=djelitelji napona

R3=kolektorski otpornik

R4=emiterski otpornik

C3=emiterski kondenzator

U izlaznim pojačalima a posebno LINEARNIM pojačalima često se susreće spoj KOMPLEMENTARNOG para cijevi koje rade u tzv.PUSH-PULL spoju.Razlog tome je najbolji odnos utrošene energije,pojačanja i iskoristivosti te cijene.Ta pojačala rade u klasi B što znači da je radna točka postavljena tako da je tzv. MIRNA STRUJA minimalna (dok nema signala potrošnja je mala a kada se pobuda-ulazni signal,povjavi potrošnja je velika).

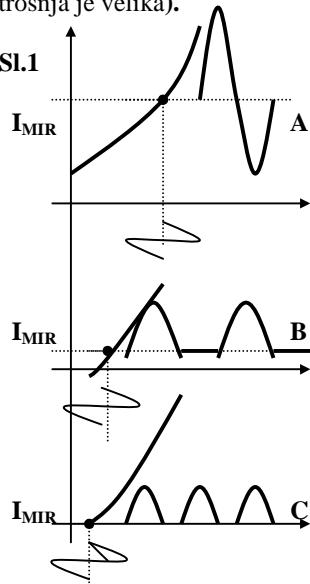

Sl. 1 pokazuje da je u klasi B potrebna i druga poluperioda da bi pojačani signal bio potpun.Zato je npr. jedan aktivni element na jednoj,a drugi na drugoj strani zavojnice transformatora u pravom sklopu.


Klasa A je kod NF-pojačala manjih snaga.

Klasa C koristi se kod impulsnih uređaja (za indikaciju razine,brojanje impulsa,itd.).

Zbog razumljive uštede energije I materijala klasu B susresti ćemo najčešće u izlaznim VF-pojačalima.


VF-pojačala imaju tipično titrajne krugove na izlazu(ANODA kod cijevi ili KOLEKTOR kod tranzistora) a takodjer i na ulazu(GATE,BAZA,SOURCE). Titrajni krugovi i filteri služe za prilagodjenje izlaza pojačala na antenu i za izdvajanje željene frekvencije oslobođene negativnog utjecaja HARMONIKA parnih i neparnih komponenti spektra koje nastaju zbog nelinearnosti aktivnih elemenata.

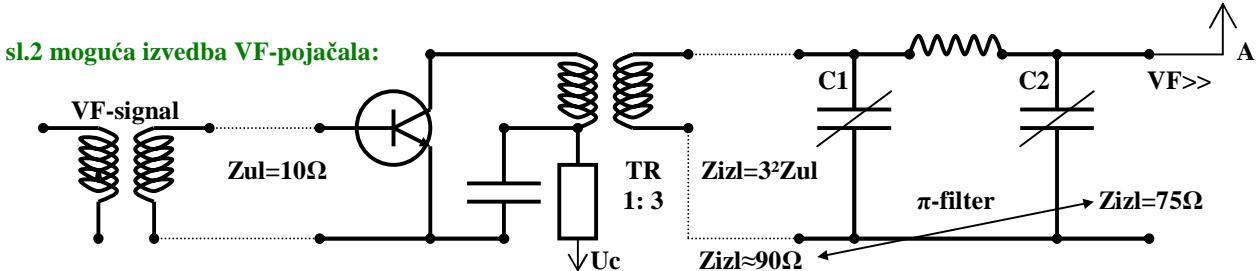Iz sl.2 se vidi da krug nije najbolje impedancijski podešen-tako da je za očekivati da će se dio energije vraćati i ostajati u VF pojačalu što može uništiti aktivne elemente.To se boljom prilagodbom mora izbjegći.



HARMONICI:

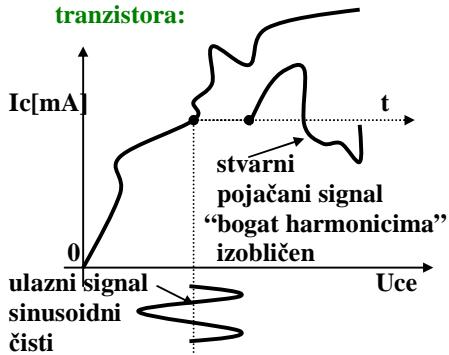Sl.1 stvarni izgled izlazne karakteristike tranzistora:



Harmonici nastaju uslijed nelinearnosti karakteristike aktivnih elemenata a to se može vidjeti i na slici 1. Stvarni pojačani signal je IZOBLIČEN i pre bogat HARMONICIMA (signalima koji imaju nekoliko puta višu frekvenciju od osnovne ali su uvek višekratnici osnovne frekvencije).

Tako npr: 2,4,6,.....parni harmonici

3,5,7,.....neparni harmonici

Po drugoj strani ta osobina je i dobra jer se mogu izdvojiti željeni harmonici što je ugodno za umnožavanje ili dijeljenje frekvencija. Za to MNOŽITELJE I DIJELITELJE dovoljno je radnu točku izborom premjestiti u nelinearni dio – koljeno karakteristike, da bi zatim upotrebom odgovarajućeg titrajnog kruga izdvojili željenu frekvenciju.

DETEKTORI:

Za P-kategoriju nabrojati treba ove detektore:

AM-detektor=>; za otkrivanje amplitudno moduliranih

DIODNI-detektor i nemoduliranih signala


PRODUKT-detektor=>; za otkrivanje SSB signala

FM-detektor=>; otkrivanje frekventno moduliranog signala


MORSE(CW)-detektor=>; prijam nemodulirane telegrafije

SSB-detektor i otkrivanje SSB-signala

AM detektor (diiodni):

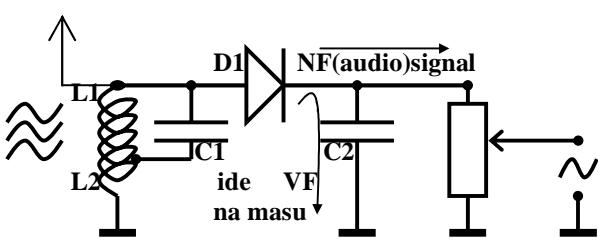

Princip rada: kada je napon utitrajnog kruga kojeg čine L1,C1 a koji rezonira na frekvenciji $f_R = 1/2\pi\sqrt{L_1C}$ veći od 0,6V provede dioda D1 koja puni kondenzator C2. U drugoj poluperiodi napon na TK je mali-nula te se kondenzator iz faze punjenja ulazeći u fazu pražnjenja prazni preko R čime stvara napon koji se pojačava ili sluša visokoohmanskim slušalicama. Kažemo da napon na kondenzatoru prati obvojnice VF-napona a to je karakteristika AM-demodulatora.

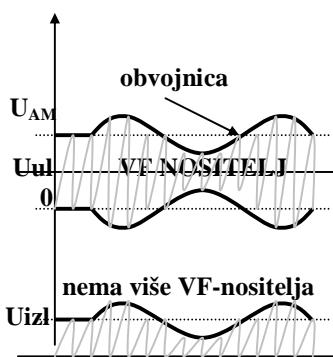


Prikazan je VF napon koji dovodimo na detektor a čija se amplituda obvojnica mijenja prema zvučnoj(audio)modulirajućoj frekvenciji. Sinusoida je čista(čisti ton), u praksi je rijetko osim CW (moduliranim telegrafijom).


Kondenzator C2 osim što "transportira" korišteni audio signal čini još jednu dobru stvar, odvodi neželjenu frekvenciju nositelja (CARRIER eng.) na masu.

Otpornik R je zapravo potenciometar koji regulira jakost NF-signala.

MORSE (CW) i SSB DETEKTOR:

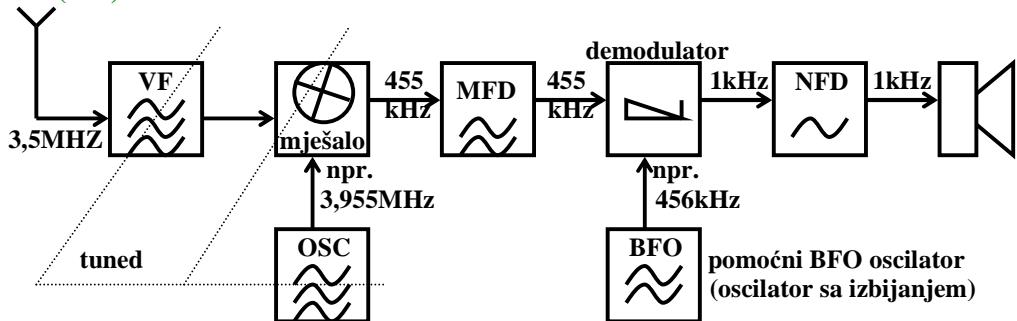


Da bismo nemodulirane CW signale (nositelj) mogli primati moramo imati BFO (Beat Frequency Oscillator) koji oscilira na nešto višoj ili nižoj frekvenciji od signala medjufrekvencije. Za prijam SSB signala takodjer treba koristiti signal pomoćnog oscilatora da bi se nadoknadio gubitak nosećeg signala, kojeg gubimo već u balansnom (RING) ili prstenastom modulatoru predajnika. Blok shema za SSB signal je ista kao i za CW ali sklopovski je ipak drugačija. SSB detektor je SVAKI DIODNI DETEKTOR na koji dovodimo i signal BFO-a. Najčešća je izvedba PRODUKT DETEKTOR:

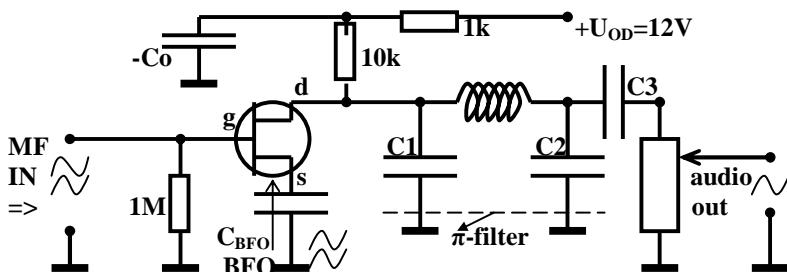

U suvremenim amaterskim primopredajnicima često se medjufrekvencija od 9 MHz. BFO se izvodi kristalom je frekvencija $\pm 1,5\text{kHz}$ od MF-a.


FM DETEKTOR:

Frekvenčijski modulirani signal ima stalnu amplitudu a frekvencija se mijenja linearno i srazmjerno od veličine modulirajućega signala. Propusni opseg prijamnika ovisi od indeksa frekventne modulacije kojega nazivamo Z_{FM} =frekventna devijacija/frekvencija modulirajućega signala. $Z_{FM}=>$ indeks frekventne modulacije $Z_{FM}=\Delta f/f_m$ gdje je $\Delta f=>$ frekventna devijacija; $f_m=>$ frekvencija modulirajućega signala. Za radio-difuzne emisije širina opsega iznosi 150 kHz dok za amaterske potrebe koristimo uskopojasni fm sa širinom propusnog opsega od oko 10 kHz. Najjednostavniji FM detektor je pomoću titravnog kruga kojem je rezonantna frekvencija malo pomjerena u odnosu na frekvenciju dolazećeg FM signala.

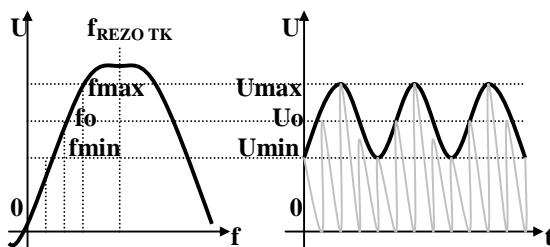


Za $f_{max}=>$ maksimalnu frekvenciju FM signala titrjni krug će dati veći napon nego $f_{min}=>$ minimalnu ili $f_0=>$ centralnu frekvenciju kao što se vidi na slici.

princip detekcije FM signala:

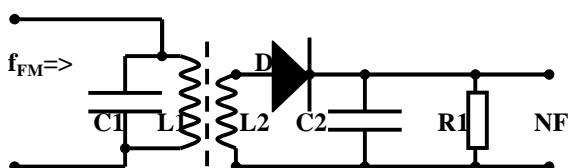

Ovaj FM detektor ima dosta nedostataka pa se zbog toga koriste bolji. Jedan od njih je RATIO-DETEKTOR.

DETEKTOR FM SIGNALA – RATIO DETEKTOR:

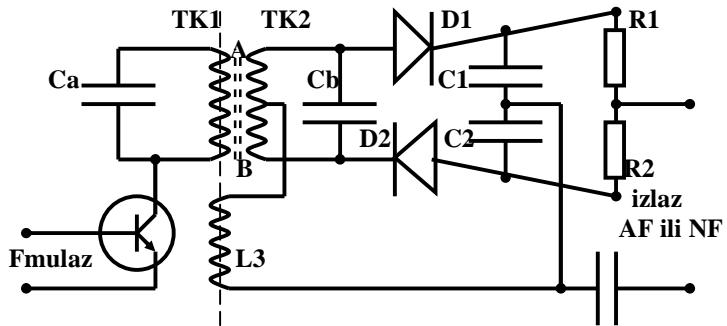

frekvencija) koju dalje možemo pojačati, njome modulirati neku medjufrekvenciju ili slušati visokohmskim slušalicama.

TK1 rezonira na frekvenciji koja ovisi od $f_{RTK1}=1/(2\pi\sqrt{L_1}C_a)$ dok je rezonantna frekvencija TK2 $\Rightarrow f_{RTK2}=1/(2\pi\sqrt{L_2}C_b)$ pri čemu je zavojnica L3 induktivno vezana samo sa L1 što se i vidi iz jednadžbe f_{RTK1} . Povećanjem frekvencije $f_{FM}=f_0+\Delta f$ napon na točki A raste dok onaj na točki B pada, dok je kod $f_{FM}=f_0-\Delta f$ obratno. Zbrajanjem ova dva napona dobivamo amplitudu-napon na kondenzatorima C1 i C2 kojima promjenu napona prati promjena frekvencije te se na taj način dobiva AF(audio frekvencija).

OSCILATOR=(faktori koji utječu na stabilnost frekvencije i LC oscilator)

faktori koji utječu na stabilnost frekvencije:

-**mehanički udari:** (zavojnice motati tijesno na užljebljenom nosaču od keramike, ožičenje veza što kraće, promjenjivi kondenzator mora biti kvalitetan i mehanički čvrst),





-**promjena temperature okoliša:** (smanjujemo upotrebo tzv. kompenzirajućim reaktivnim elementima, najčešće blok kondenzatorima). Poznato je da tranzistor kao aktivni element ima medjuelektr kapacitete koji iako imaju male vrijednosti, reda pF, negativno utječu stabilnost rada oscilatora. To je zato što trenutna vrijednost medjuelektrodnih kapaciteta, PN-barijera direktno ovisi od temperature okoliša. Stoga je uobičajeno dodavanje tzv. BLOK KONDENZATORA za temperaturnu kompenzaciju izmedju elektroda.),

-**opterećenje oscilatora:** (zbog malog izlaznog napona oscilatora utjecaj svakog potrošača bio bi fatalan za stabilnost frekvencije. Stoga prvo postavljamo medjusklop, BUFFER, koji ima veliku ulaznu impedanciju a malu izlaznu impedanciju, čime utjecaj svih dolazećih krugova svodimo na minimum, to je npr. tranzistorsko pojačalo u spoju sa zajedničkim kolektorom.),


+**promjene napona napajanja:** (da bi se izbjeglo "klizanje" radne točke, tzv. "DRIFT", napon napajanja stabiliziramo zenner diodom ili nekim stabilizacijskim sklopolom, npr. TL785 i sl.).

LC oscilator:

Meissnerov oscilator:

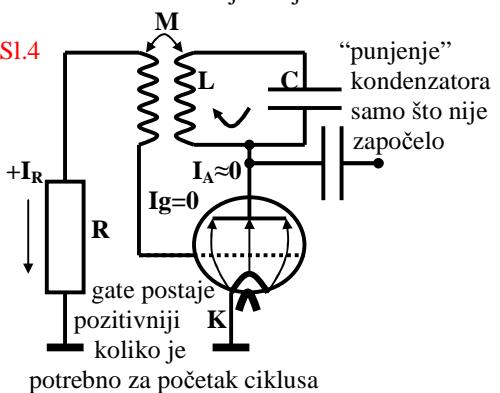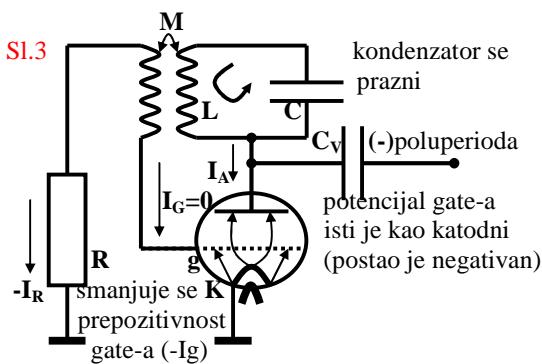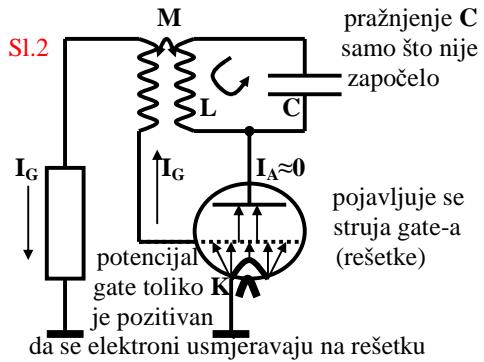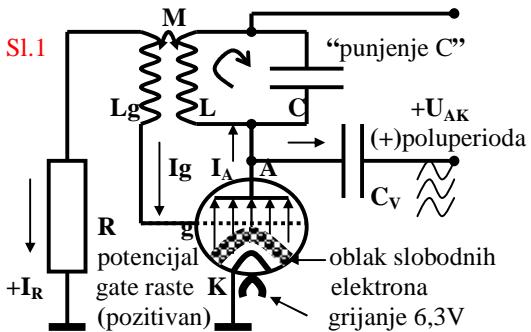


Oscilator je **srce svakog radio primopredajnika**. Za razumijevanje procesa najbolje je uzeti primjer MEISSNER-ovog oscilatora sa elektronskom cijevi Kod ovog oscilatora **pozitivno povratnu vezu** čini zavojnica Lg. Ona je potrebna da probudi **samo-osciliranje** sklopa a povratni signal mora biti **u fazi** sa signalom titrajnog kruga. To je **prvi uvjet osciliranja** tzv. **fazni uvjet**. Drugi **amplitudni uvjet** određuje **veličinu amplitude** (jačine) povratnog signala (on mora biti upravo toliki, niti preveliki ni premali).

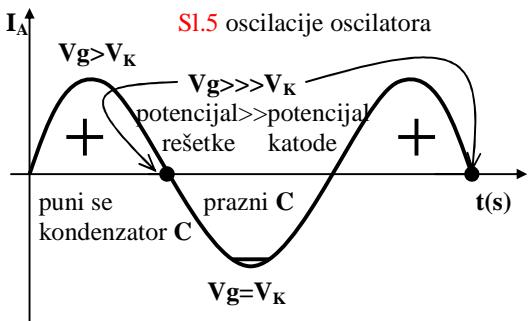

Ako su ova dva uvjeta ispoštovana, oscilator će davati lijepi sinusoidalni signal upravo one frekvencije koju nam određuje Thompsonova formula. Slike 1-5 prikazuju fizički proces pobudjivanja oscilacija koje bi se bez pobude potpuno prigušile. Cijela je stvar u polarizaciji gate-a. Ona je čas pozitivna, pa tako pozitivna (tako da "pokupi" sve "anodne" elektrone, krade struju anodi HI!), pa uslijed pražnjenja kondenzatora (negativna poluperioda), negativnija sve dok se ne vrati na početno stanje. (Umjesto elektronike u istoj shemi možemo koristiti n-kanalni FET.).

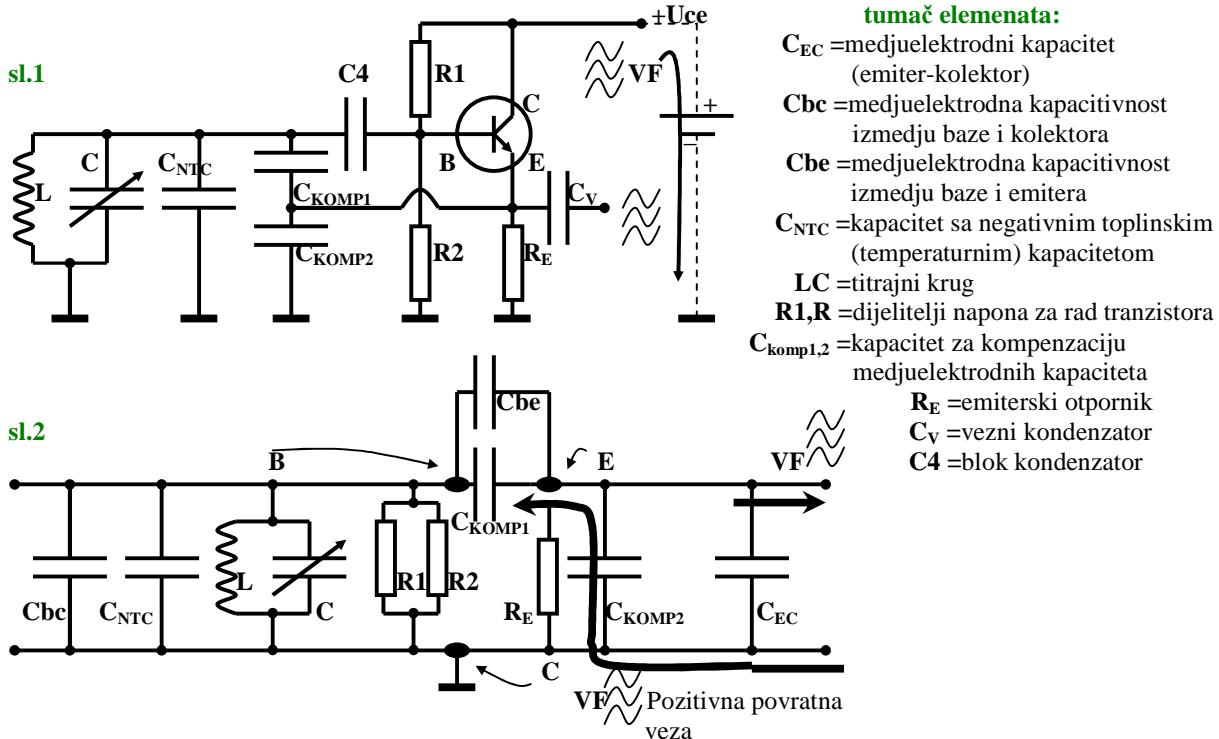Za razliku od MEISSNER-ovog oscilatora pozitivnu povratnu vezu možemo ostvariti kapacitetom što se najčešće radi. Najpoznatiji je takav primjer COLPITS-ov oscilator kojega treba znati!



Na nadomjesnoj shemi sl.2 treba zapaziti da je sklop na sl.1 zapravo u spoju zajednički kolektor jer VF doživljava "VIDI" izvor Uce kao kratki spoj na masu. To je ugodno jer znamo da taj sklop ne obrće fazu i ima veliku ulaznu a malu izlaznu impedanciju što neće poremetiti rad LC titrajnog kruga.

Pozitivna povratna veza ide preko $C_{KOMP1,2}$ kojima je zadatak da kompenziraju temperaturno nestabilne kapacitete izmedju elektroda tranzistora Cbe i Cec ($C_{KOMP1} \gg C_{be}$; $C_{KOMP2} \ll C_{EC}$). C4 je vezni kapacitet koji je u nadomjesnoj shemi zanemaren. C_{NTC} je kapacitet koji ima za razliku od ostalih negativni toplinski koeficijent čime kompenzira utjecaje topline na postojeće kondenzatore.

Još bolji oscilatori od ovoga su oscilatori sa kristalom kvarca. Ovi se kristali odlikuju velikom stabilnošću frekvencije jer promjene temperature i mehanički potresi malo utječu na njihov rad.

4.PRIJAMNICI (tipovi,blok dijagrami)

TIPOVI=Zbog povećanja broja VF signala različite jakosti na frekventnim band-ovima (pojasima) nužno je bilo povećati selektivnost (vidi str.13) i osjetljivost prijamnika (bolji Q-vidi str.12) što je bilo jedino moguće uvodjenjem jedne jedine frekvencije na koju je trebalo "svesti"- "prebaciti" sve dolazeće VF signale jer titrajni krugovi imaju za samo jednu frekvenciju najbolju osjetljivost a ne za sve.

Ta jedna jedina frekvencija dobila je naziv **medjufrekvencija** i ona se nalazi **između** dolazećeg RF signala i čujnog tj. obradjenog AF signala.

JEDNOSTRUKI SUPER ima jednu a **DVOSTRUKI** dvije medjufrekvencije!!!

Postupak dobivanja MF zove se **miješanje**(mix) a sklop koji mijesha zove se **mješalo** ili mixer.
Što tu još nedostaje?

Ako imamo dolazeći VF signal i mješalo trebamo još jedan signal koji će biti **onaj drugi** tj. **pomoćni signal** (druga komponenta) koji ćemo pomiješati sa prvim.Taj drugi signal dobivamo od **pomoćnih oscilatora** koji se u literaturi često nazivaju tzv.**lokalni oscilatori**.

ZAKLJUČAK:

Jednostruki super ima jedan a dvostruki dva pomoćna (lokalna) oscilatora koji moraju biti promjenjivi da bi MF bila uvijek ista,te dva miješala.

Lokalni oscilatori uvijek moraju biti u spremi sa ulaznim RF krugovima da bi mješalo dalo istu medjufrekvenciju (izlaz iz mješala je zapravo razlika ili zbroj dviju komponenti).

U praksi najčešće susrećemo tri medjufrekvencije i to:


465 kHz poznatija kao prva MF (kod HF RX)

10,7 MHz poznatija kao druga MF (kod VHF RX)


9 MHz u radioamaterskim uredajima

BLOK DIJAGRAMI (CW,AM,SSB,FM)


CW prijamnik (A1A);

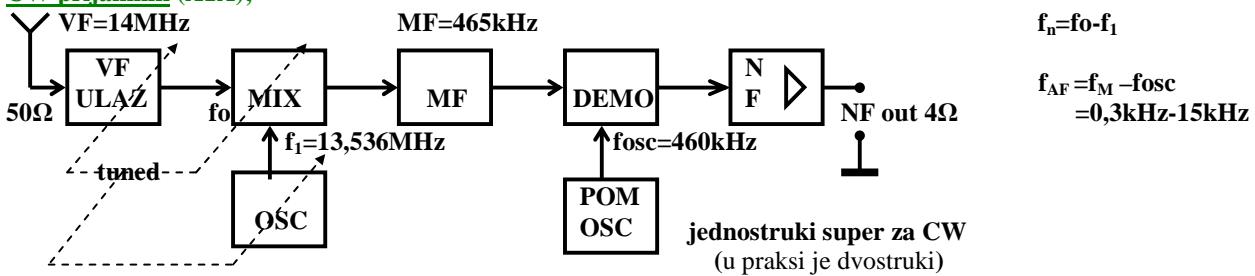


AM prijamnik (A3E);

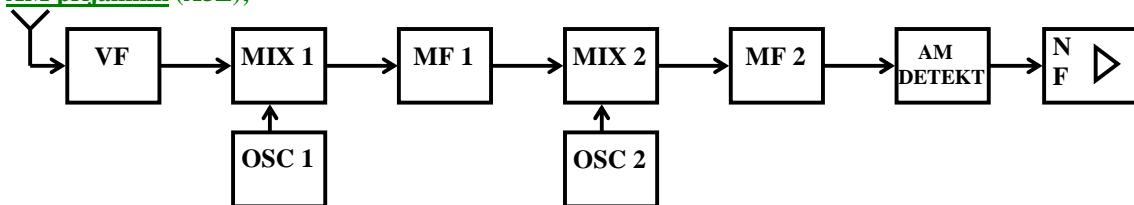

SSB prijamnik (J3E);

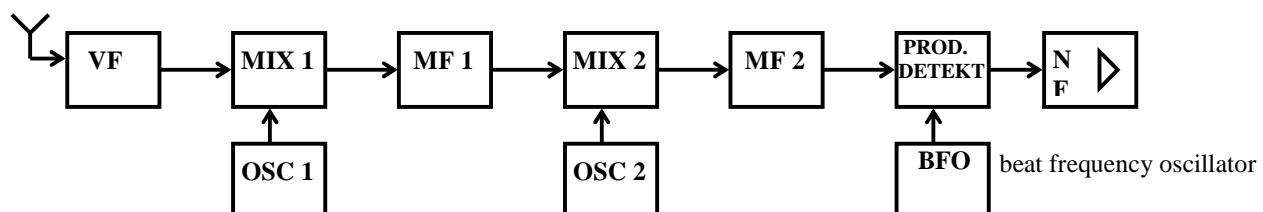


FM PRIJAMNIK (F3E);

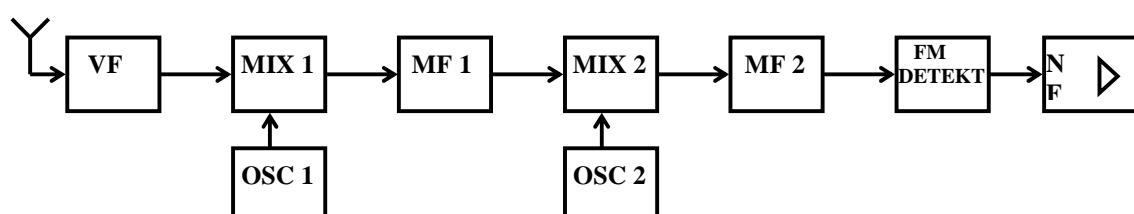

5. ODAŠILJAČI (blok dijagrami,karakteristike)


BLOK DIJAGRAMI (CW,SSB,FM)

CW odašiljač (A1A):

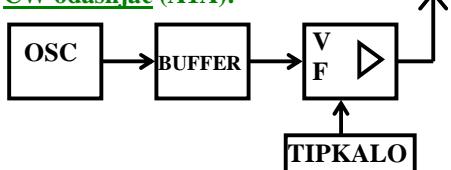

Odašiljač za morske jednu frekvenciju bez ikakvog miješanja ili moduliranja prekidamo u skladu sa Morseovom abecedom. To činimo na izlazu što nije baš najbolje zbog pojave iskrenja na kontaktima (chirps,clicks). To je tzv. nemodulirana telegrafija A1A ili CW.

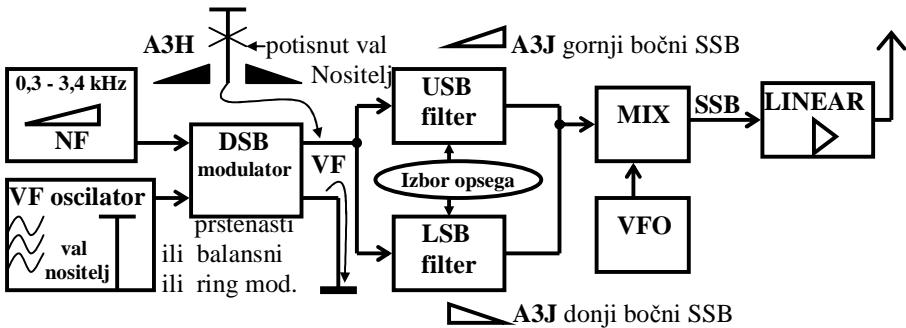
SSB odašiljač s potisnutim nositeljem (carrier-om) (J3E):



VFO=variable,promjenjivi visokofrekventni oscilator
SSB=single side band
LSB=lower side band
USB=upper side band
DSB=double side band

Prvo vršimo običnu AM amplitudnu modulaciju sa valom nositeljem i oba bočna opsega na balansnom modulatoru. Pri tome važno je znati da iza balansnog modulatora tj. na izlazu imamo samo dva bočna pojasa transponirana, bez vala nositelja koji se namjerno guši (odvodi na masu) a koji služi samo zato da se bočni pojasevi transponiraju "presele" na više frekventno područje. Potom se odabere jedan jer je informacija u jednom dostatna za daljnju modulaciju. Drugog gušimo kvalitetnim mehaničkim filterima-om. Tek nakon toga vršimo modulaciju (miješanje) koju nazivamo SSB modulacija. Ova je modulacija daleko kvalitetnija od AM ili DSB (A3H).

FM odašiljač (F3E):

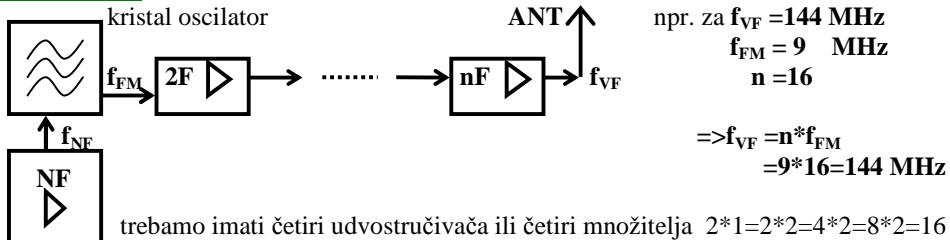

FM odašiljač ima zahtjev da se male promjene frekvencije oscilatora uslijed procesa modulacije npr. glasom, višestruko uvećaju do potrebnog nivoa (sjetimo se pojma devijacija str 6 i 15). To postižemo kaskadom (lancem stupnjeva za umnožavanje str.6). Istovremeno time čuvamo stabilnost velikih promjena na izlazu jer njima diktiraju male frekventne promjene na ulazu koje je daleko lakše nadzirati i sačuvati. Umnožavači (izdvajaju drugi harmonik) moraju biti savršeno podešeni.

KARAKTERISTIKE ODAŠILJAČA

frekvencijska stabilnost=odstupanje centralne frekvencije zbog svih utjecaja u %

RF širina pojasa=najmanja potrebna širina (od do) kod svih TX/RX filtera da bi informacija ostala sačuvana.


primjer: AM,DSB $B = 2 * fm = 2 * 4 \text{ kHz} \approx 8 \text{ kHz}$

SSB $B = 1 * fm = 1 * 4 \text{ kHz} \approx 4 \text{ kHz}$

FM $B = 150 \text{ kHz}$ (difuzna FM 80-108 MHz)

$B = 10 \text{ kHz}$ (za uskopoljasni-amaterski HAND-FM HI!)

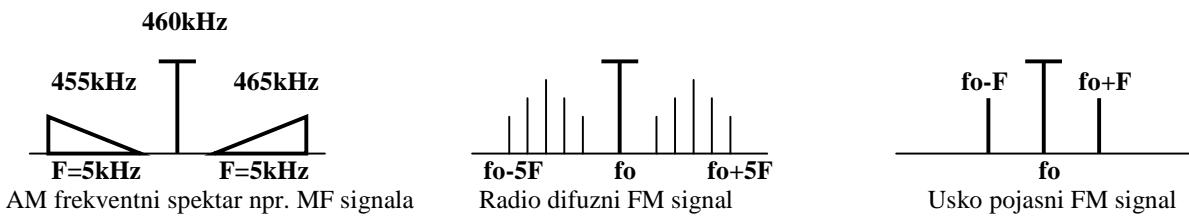bočni pojasevi=posljedica modulacije,bilo to AM gdje su simetrično postavljeni sa svake strane po jedan (str.4) ili je to FM gdje su u ovisnosti od indeksa modulacije (str.6) razbacani kao višekratnici-komponente lijevo i desno,sa različitim amplitudama,od širine audio modulacijskog signala za koji smo aproksimativno uzeli 4 kHz a možemo uzeti i 5 kHz.



B=2F=10kHz
može se uzeti grubo $F=5\text{kHz}$
iako je po CCITT-u širina
jednog kanala 0,3-3,4 kHz
AM spektar
pitajuća:
kakav bi bio DSB a kakav SSB

Z=5
F=15kHz
 $\Delta f=?$
Izračunajmo sami!
 $(R) \Rightarrow B=150\text{kHz}$
Kvaliteta je veća ali to zahtjeva i
više utrošenog materijala vremena, itd

Z=0,625
F=4 kHz
 $\Delta f=?$
 $Z_F = \Delta f / F$
 $\Delta f=2,5 \text{ kHz}$
 $B=2F=8 \text{ kHz}$

Područje audio frekvencija: po CCITT preporuci u telefoniji 0,3-3,4 kHz dok je kod FM(uskopojasni)isto kao i SSB 5 kHz,kod FM audio 15kHz.

Nelinearnost: (vidi str 14, harmonici)smanjiti prekomjerna pojačanja da se izbjegne približavanje koljenima
-ostati na linearnom dijelu karakteristike što se postiže tzv.povratnom vezom.

Izlazna impedancija: (vidi str.13) za ugadjanje izlazne impedancije rješenje je π -filter

Izlazna snaga: kod AM ovisi o modulaciji 50%, kod FM ne ovisi-uvijek je jednaka.

Koliko, ovisi kod SSB-a?

Učinkovitost: ($\eta=\text{grč. eta}$) $\eta=P_{\text{izl}}/P_{\text{ulaz}}$

Frekvenčijska devijacija: (vidi str.6,15 i gore)

Indeks modulacije: (vidi str.6,15 i gore)



Smetnje: CLICKS-kod iskrenja na tipku, CHIRPS(cvrkut)-greška kod oscilatora, promjena frekvencije na početku telegrafskog signala

Sporedna VF zračenja: zbog slabe filtracije posebno u izlaznom π -filteru

Zračenja kroz kućište: dobro oklopiti uredaj!

6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI (karakteristike, tipovi)


POLUVALNI DIPOL antena:

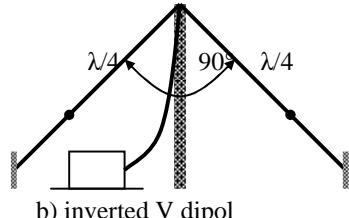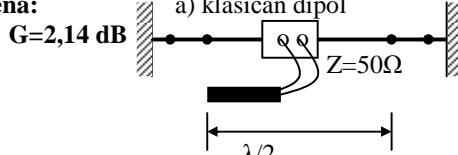

SAVIJENI POLUVALNI DIPOL antena:




WINDOM antena:

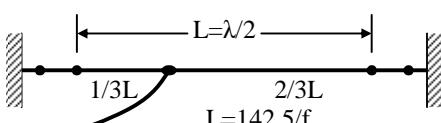

ova žičana antena je jeftina i radi na više opsega sa zadovoljavajućim efektima.


TRAPantena:

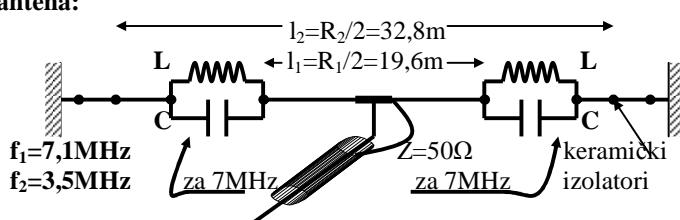


Ovdje trap predstavlja pojasno zaporni filter za frekvenciju f_1 , dok za frekvenciju f_2 beznačajan jer predstavlja kratki spoj. (vidi str.12,13)

Ova antena radi na 14,21 i 28MHz.


VERTIKALNA antena:
(GP, ground plane)

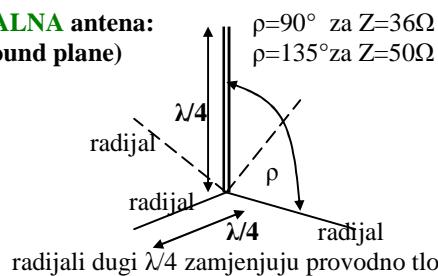

QUAD antena:

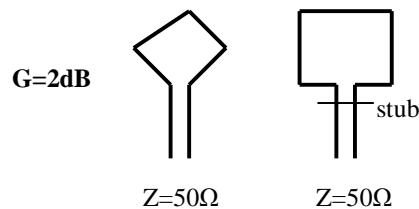

YAGI antena:

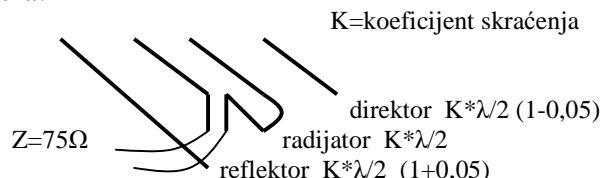

Kada se uz ravni dipol dodaju direktor i reflektor impedancija pada na 20Ω .
Kod savijenog dipola $4 \cdot 20 = 80\Omega$ tako da

7. PROPAGACIJA

IONOSERSKI SLOJEVI=Ionosfera se proteže od 50 do 600 km i u njoj je zrak rijedak.U tom prostoru je karakteristično postojanje slobodnih iona.

KRITIČNA FREKVENCIJA=Predstavlja maksimalnu frekvenciju vala emitiranog sa zemlje u vertikalnom pravcu koji se još reflektira k Zemlji.

UTJECAJ SUNCA NA IONOSFERU=Pročitati iz skripte.Ukratko nastaju slobodni elektroni-ioni(nositelji naboja koji se slobodno spajaju ili razdvajaju sa molekulama).noću se spoje uz molekulu.


MAKSIMALNO UPOTREBLJIVA FREKVENCIJA=(MUF)maximum usable frequency;odnosi se na kosi upad u slojeve ionosfere.Ona je zbog toga veća od fc, nešto malo veća od vertikalnog ulaza.

POVRŠINSKI VAL=ide uz površinu Zemlje.

PROSTORNI VAL=ide u prostor pod određenim kutom i ulazi u ionosferu.

PRESKOČNA UDALJENOST=

IONOSFERA

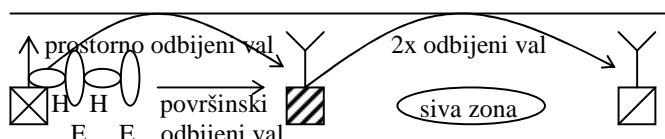

FEDING(eng.fading-iščezavanje)=Istovremeno dolaženje nekoliko prostornih I površinskih valova koji zbog različito prijedjenog puta nisu u fazi.Zbog toga se u jednom trenutku pojača a u drugom oslabi signal(izraženo na nižim f.).

TROPOSFERA=Donji dio atmosfere.Interesantan za VHF ili kako bi naši amateri rekli za UKV.Zbog dielektričnosti zraka domet je nešto veći nego kada bi gledali pravocrtno.Uzima se $K=4/3$ ili 30% više u proračunu prostiranja.

RADIO-HORIZONT=Oko 15% veći od optičkoga na 2m tj.na $f=144-146\text{ MHz}$.

TEMPERATURNΑ INVERZIJA=Topli hladni sloj zraka može povećati domet.

SPORADIČNA E REFLEKSIJA=Povećana UKV veza na nevjerovatnih 800-2000 km zbog pojačane sporadične ionizacije u sloju E (npr. zbog meteorskih prašina).


POLARNA REFLEKSIJA=Zbog obilatog fading-a mogu se ostvariti samo CW veze.to je zbog utjecaja polarne svjetlosti na ionosferu.

8. MJERENJA (istosmjernih napona i struja, otpora, istosmjerne i RF snage, frekvencije, rezonantne frekvencije, instrument s pomičnim svitkom)

MJERENJE ISTOSMJERNOG NAPONA I STRUJE:

Mjerenje napona vršimo voltmetrom. Poželjno je da voltmeter ima što veći unutarnji otpor kako bi što manje struje proticalo njime a što više napona "ostajalo" na mjernom objektu.

sl.1 mjerjenje napona na otporniku R_p

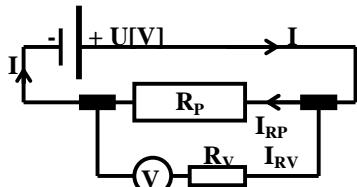

voltmetar priključen paralelno

R_p =otpornost otpornika na kojem mjerimo napon

R_v =unutarnji otpor voltmetra


$$\begin{aligned} I &= I_{RV} + I_{RP} \\ U &= U_{RP} = I_{RP} R_p \\ I_{RV} R_v &= I_{RP} R_p \\ \Rightarrow (I - I_{RP}) R_v &= I_{RP} R_p \\ (I - I_{RP}) / I_{RP} &= R_p / R_v \\ I / I_{RP} - 1 &= R_p / R_v \\ I &= I_{RP} (1 + R_p / R_v) \end{aligned}$$

Struja kroz otpornik R_p ipak je nešto manja od struje petlje i (u %).

Dakle težimo tome da otpor voltmetra bude daleko veći od otpora kruga kojem mjerimo napon, kako bi odnos $I \approx I_{RP}$ bio što je moguće veći odnosno kako bi što vjernije izmjerili napon.

Struju mjerimo tako da instrument-ampermetar priključimo serijski sa mjerjenim objektom. Zbog toga je kod mjerjenja struje poželjno da mjereni instrument ima što je moguće manji unutarnji otpor.

sl.2 mjerjenje struje na otporniku R_p

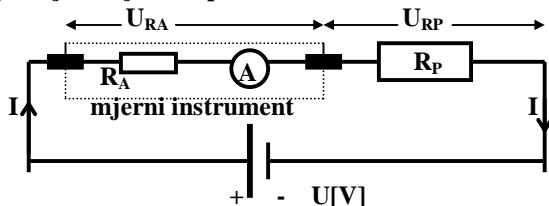

R_p =otpornost otpornika na kojem se mjeri struja

R_A =unutarnji otpor ampermetra

$$\begin{aligned} U &= U_{RA} + U_{RP} \\ U_{RA} &= I R_A \\ U_{RP} &= I R_p \\ U &= I(R_A + R_p) \\ \Rightarrow (U - U_{RP}) / R_A &= U_{RP} / R_p \\ U / R_A &= U_{RP} (1/R_A + 1/R_p) \\ U / U_{RP} &= 1 + R_A / R_p \\ U &= U_{RP} (1 + R_A / R_p) \text{ dakle težimo tome} \\ \text{da je } R_A \text{ što manji tako da } U / U_{RP} \approx 1. \end{aligned}$$


Kako mjerimo veće struje?

Da ne bi došlo do pregaranja instrumenta paralelno Stavljamo zaštitni otpornik tzv. SHUNT koji je reda 1-10 Ω a može biti i manji. Time veći dio struje ide shuntom a manji, dozvoljivi, ide instrumentom.

MJERENJE OTPORA: Otpor u praksi mjerimo univerzalnim mjernim instrumentom koji ima mogućnost mjerjenja otpora. Tada radi kao OHMMETAR. Zapravo mjeri napon na otporniku a skala je izbaždarena u vrijednostima otpora. Za mjerjenje otpora potreban je instrument, baterija i potenciometar. Prvo se otklon instrumenta pomoću potenciometra podesi na nulu 0, nakon toga priključimo otpornik sa poznatom vrijednosti d bi mogli nakon novog otklona, koji je manji od prvoga, obilježiti poznatu vrijednost otpornika. Tako bažđarimo skalu kojom ćemo kasnije mjeriti nepoznate otpore.

Potenciometrom kompenziramo odstupanjia zbog starosti baterija, odredjujemo puni otklon kazaljke instrumenta. Instrument može biti bilo koji ali poželjno je da bude što je moguće osjetljiviji, reagira na male struje.

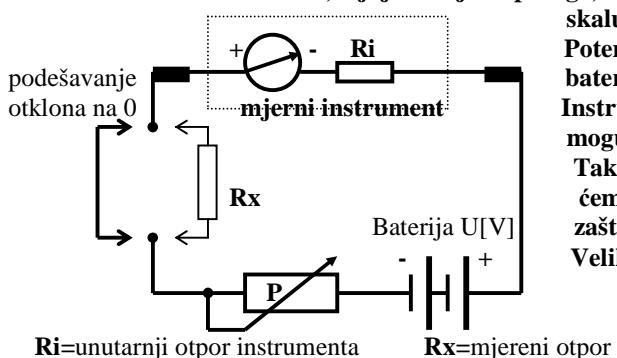Takve instrumente zovemo GALVANOMETRI. Kasnije ćemo ga, dodavanjem otpornika sa velikom tolerancijom zaštiti od prevelikih struja (vidi gore). Velika tolerancija služi ad smanji pogreške pri mjerjenju.



R_i =unutarnji otpor instrumenta

R_x =mjereni otpor

P =potenciometar

MJERENJE ISTOSMJERNE I RF SNAGE:

$$P=UI \text{ [W]}$$

P=snaga na elementu
U=napon na elementu
I=struja na elementu


Istosmjernu snagu mjerimo **vatmetrima** za istosmjernu snagu ili mjerimo napon i struju te njihov umnožak daje istosmjernu snagu. Snaga se manifestira porastom topline na elementu.
Izmjenične sinusne ili kosinusne signale prvo ćemo ispraviti ispravljačem napravljenim npr. **GRETZ-ovim spojem dioda**. Kod tog ispravljanja radi se o **punovalnom ispravljanju** gdje je efektivna vrijednost $I_{eff}=I_{max}/\sqrt{2}$ a $I_{SR}=2I_{max}/\pi$ (vidi str. 3).

Skale na instrumentima su izbaždarene za prikazivanje efektivnih vrijednosti i nisu linearne. Instrument će dakle prikazati **efektivnu vrijednost izmjeničnog signala**.

Kod RF-a, ispred ispravljača možemo staviti npr. **titrajni krug** koji rezonira na određenoj frekvenciji i **izbaždariti instrument** za mjerjenje RF polja čime bi mjerili zračenje antena tj. jakost magnetnog polja H [A/m].


Srednja snaga (vidi str. 3) P_{SR} =prosječna vrijednost izmjenične snage ako se prikaže kao istosmjerna

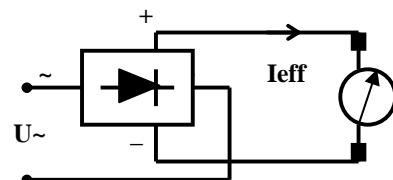PEP=PEAP ENVELOPE POWER; vršna snaga obvojnica je srednja vrijednost jedne perioda RF signala u trenutku kada modulacijski signal izazove maksimalnu vrijednost RF signala.



MJERENJE FREKVENCIJE I REZONANTNE FREKVENCIJE:

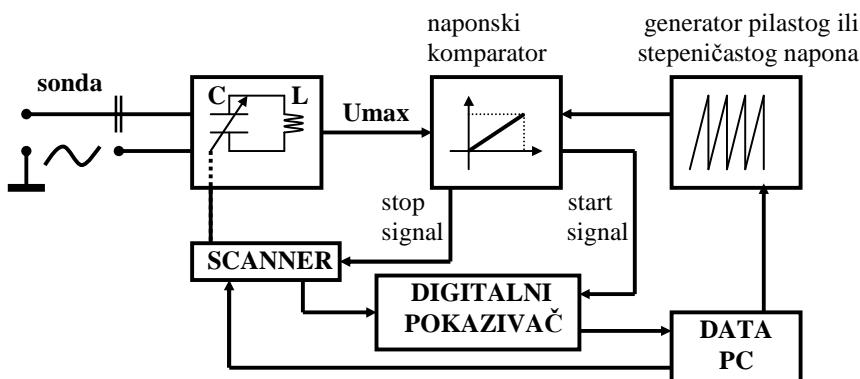
sl.1 prijedlog suvremenog mjerača frekvencije



Frekvenciju mjerimo ugodjelim titrajnim krugovima koji su (ako je riječ o paralelnom TK) za rezonantnu frekvenciju $Z=\infty$, te daju maksimalan napon na stezaljkama, maksimalni otklon (vidi str. 12,13). Za sve ostale frekvencije je kratki spoj.

Te ugodjene titrajne krugove zovemo **REZONANTNIM MOSTOVIMA**.

INSTRTUMENT S POMIČNIM SVITKOM:

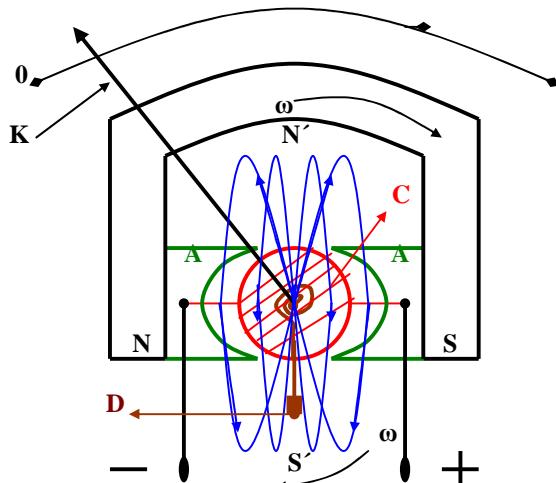

princip rada:


princip rada zasniva se na odbijanju istoimenih magnetskih polja **permanentnog magneta A** te **pokretnog svitka C**. Zbog proticanja istosmrjerne, mjerene struje kroz svitak C, stvoriti će se **istosmrjeno magnetno polje N'-S'** koje će teziti odbijanju od polnih nastavaka istosmrjnog magneta N-S. Kazaljka K nalazi se na pomičnom svitku i ona će se otkloniti sukladno otklonu pomičnoga svitka, koji je upravo proporcionalan količini istosmrjene struje koja prolazi kroz svitak ("proizvodi" magnetno polje i, u biti, uzrokuje otklon pomičnoga svitka). Opruga D ima zadaću vraćanja kazaljke u početni položaj nakon mjerjenja i amortizira (umiruje) kazaljku.

MJERILA S VIŠE PODRUČJA:

Tzv. univerzalni mjerni instrumenti obično mjeru istosmrjene i izmjenične; STRUJE, NAPONE I OTPORE, a poneki imaju i mogućnosti mjerjenja; h_f =statičko pojačanje tranzistora u spoju Z, kapaciteta kondenzatora. Poznatiji proizvodjači mjernih instrumenata su METEX, ISKRA... Suvremeniji laboratorijski instrumenti imaju daleko manju grešku pri mjerjenjima (tolerancija). Proizvodjača npr. HITACHI, HEWLET&PACKARD, TEKTRONIX, HAMMES...


9. MJERE PROTIV SMETNJI

postavljanjem filtera:

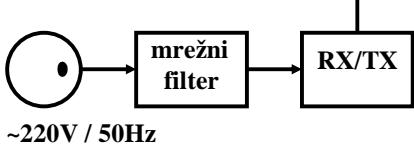


uklanjam smetnje
koje dolaze preko
napajanja kroz
utičnicu

prilagodjenjem impedancije:

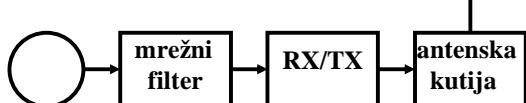


oklapanjem uredjaja:

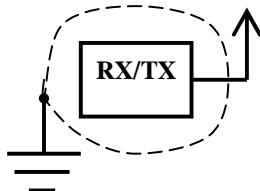

uklanjam smetnje koje dolaze od kućišta uredjaja i idu u okolinu. Te smetnje su vidljive na ekranu računala kada uredjaj ide u predaju (slika na ekranu skače). Medjutim, ova neugodna pojava je češća ako antena nije prilagodjena uredjaju pa je zbog toga potrebno imati **prilagodnu antensku kutiju** izmedju antene i uredjaja.

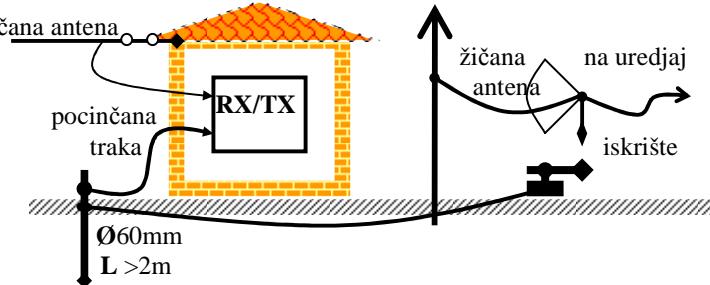10. SIGURNOST

- Prostorija u kojoj se radi mora biti svjetla, suha i dovoljno velika.
- Antenske kablove dovoditi najkraćim putem.
- Pod prostorije u kojoj se radi treba biti električki izoliran.
- Ako jednom rukom mjerimo struju ili napon, drugom rukom ne doticati ništa!!!
- uredjaje uključivati u tzv. šuko utičnice
- Svi dijelovi radio postaje trebaju biti uzemljeni na postojeću vodovodnu instalaciju ili na posebno izvedeno uzemljenje.
- Ukoliko prostorija nema zemljovodne instalacije izvodimo je posebno. Za uzemljivač koristimo željeznu cijev duljine ne manje od dva metra.
- Udar groma je opasan pa stavljamo iskrišta na ulaze žičanih i drugih antena.



PROČITATI!!!
Reanimaciju unesrećenih
od strujnog udara.

11. HRVATSKA I MEDJUNARODNA DJELATNA PRAVILA I POSTUPCI

Fonetska abeceda:

Q-kod:

A	ALPHA	N	NOVEMBER	QRK	Kakva je čitljivost mojih signala?(+?)
B	BRAVO	O	OSCAR	QRM	Ometa li nas tko?(+?)
C	CHARLIE	P	PAPA	QRN	Atmosferske smetnje.
D	DELTA	Q	QUEBEC	QRO	Povećaj snagu odašiljača!
E	ECHO	R	ROMEO	QRP	Smanji snagu odašiljača!
F	FOXTROT	S	SIERA	QRS	Uspori slanje znakova!
G	GOLF	T	TANGO	QRQ	Ubrzaj slanje znakova!
H	HOTEL	U	UNIFORM	QRT	Zaustavi slanje!
I	INDIA	V	VICTOR	QRV	Jeste li spremni za početak?(+?)
J	JULIET	W	WHISKEY	QRZ	Tko me poziva?(+?)
K	KILO	X	X-RAY	QRX	Kada ćete opet zvati?
L	LIMA	Y	YANKEE	QSB	Fading...
M	MIKE	Z	ZULU	QSL	Potvrđujem prijam.
				QSO	Veza-komunikacija.
				QSY	Promjenite frekvenciju odašiljanja!
				QTH	Lokacija postaje?

MORSE-ova abeceda:

A	· -	M	--	Y	- · - -	Točka	· - - - -
B	- · · ·	N	- ·	Z	- - · ·	Zarez	- - · · - -
C	- - - ·	O	- - - -	0	- - - - -	Upitnik ?	· · - - - -
D	- - -	P	- - - - ·	1	· - - -	Kraj	· - - - -
E	.	Q	- - -	2	· - - - -	rečenice +	
F	· - - -	R	-	3	· - - - - -	Početak	- - - - -
G	- - -	S	- - -	4	· - - - - - -	rečenice, -	
H	· - - -	T	- - -	5	· - - - - - - -	rastavnica	
I	..	U	-	6	· - - - - - - - -	Kosa crta/	- - - - -
J	- - - -	V	- - -	7	· - - - - - - - - -	Pozdrav	73
K	- - -	W	- - - -	8	· - - - - - - - - - -	poljubac	88
L	- - - -	X	- - -	9	· - - - - - - - - - - -	Muški	XL
			- - - - -			Ženski	YL

Oblik uspostave veze u telegrafiji CW:

Opći poziv svima

CQ CQ CQ DE 9A1CCR 9A1CCR 9A1CCR PSE K

Jedna se stаницаjavlja

9A1CCR 9A1CCR 9A1CCR DE 9A1HBC 9A1HBC 9A1HBC PSE K

prvo gost , pa mi dragi prijatelju hvala što si se javio tvoja ocjena čujnosti

9A1HBC DE 9A1CCR - GD DR OM - TNX FER CALL - UR RST IS 599 599 599 -
moje mjesto prebivališta moje im

MY QTH IS RAB RAB RAB - MY NAME IS MATE MATE MATE -

Kako si primio plus hajde dodji

HW ? 9A1HBC DE 9A1CCR + KN

Nakon što **9A1HBC** ponovi ovu relaciju prelazi se na opremu,vrijeme i potvrda da će se slati QSL kartica

raport

9A1HBC DE 9A1CCR - TKS AGN FER NICE RPRT AND NICE QSO -
ovdje uredaj

ALL FB - HR RIG IS YAESU FT101EE - ANT IS DIPOLE -

vrijeme

WX IS SUNNY ABT 30 C - MY QSL IS SURE VIA BUREAU - HW COPY ?

9A1HBC DE 9A1CCR + KN

Opet **9A1HBC** kaže o sebi ovo isto

završetak veze very dalekih veza

9A1HBC DE 9A1CCR - VY 73 ES BEST DX 73 73 73 SK . .

U Samoboru i Rabu 2000 godine .